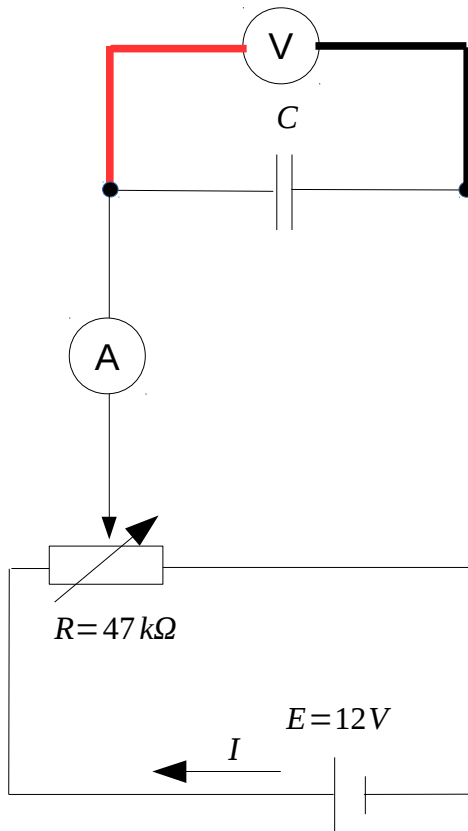


Pràctica 5 – Potenciòmetre, condensador, divisor de tensió


Nom:

Ω

Circuit 1:



Circuit 2:

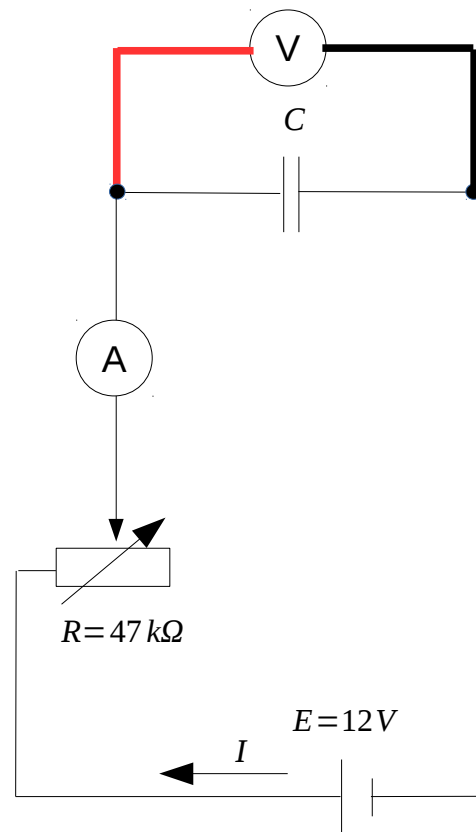

Varia l'ajustament del potenciòmetre i explica el comportament de la tensió i el corrent en els circuits 1 i 2.