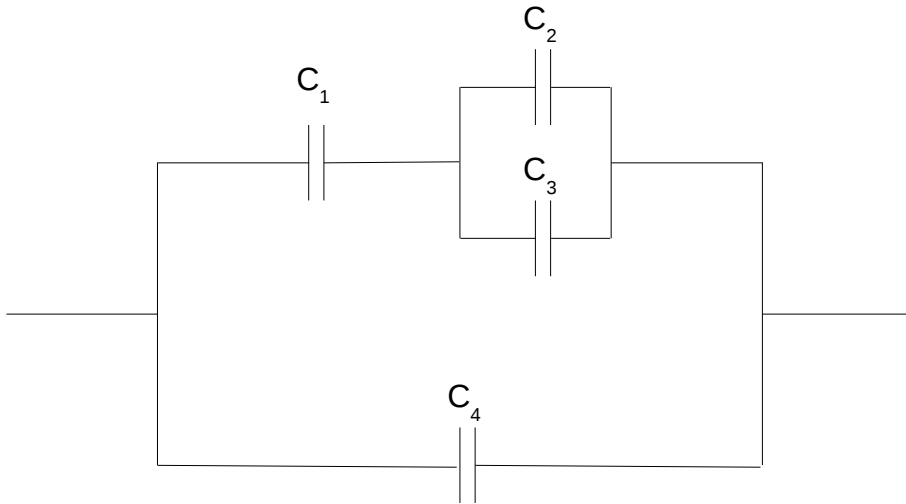


## Treball autònom 10

### Ejercicio 1

Calcula la capacidad equivalente del circuito, siendo:

$$C_1 = 50 \mu F, \quad C_2 = 0,025 mF, \quad C_3 = 0,00005 F \quad y \quad C_4 = 10000 pF$$



$$C_2 // C_3 = 75 \mu F$$

$$C_1 - C_2/3 = 30 \mu F$$


$$C_{123} // C_4 = 40 \mu F$$

## Ejercicio 2

Calcula la capacidad equivalente del circuito, siendo:

$$C_1 = 3000000 \text{ nF} \quad , \quad C_2 = 1 \mu\text{F} \quad , \quad C_3 = 0,000002 \text{ F} \quad , \quad C_4 = 4000 \text{ pF} \quad , \quad C_5 = 0,001 \text{ mF} \quad ,$$
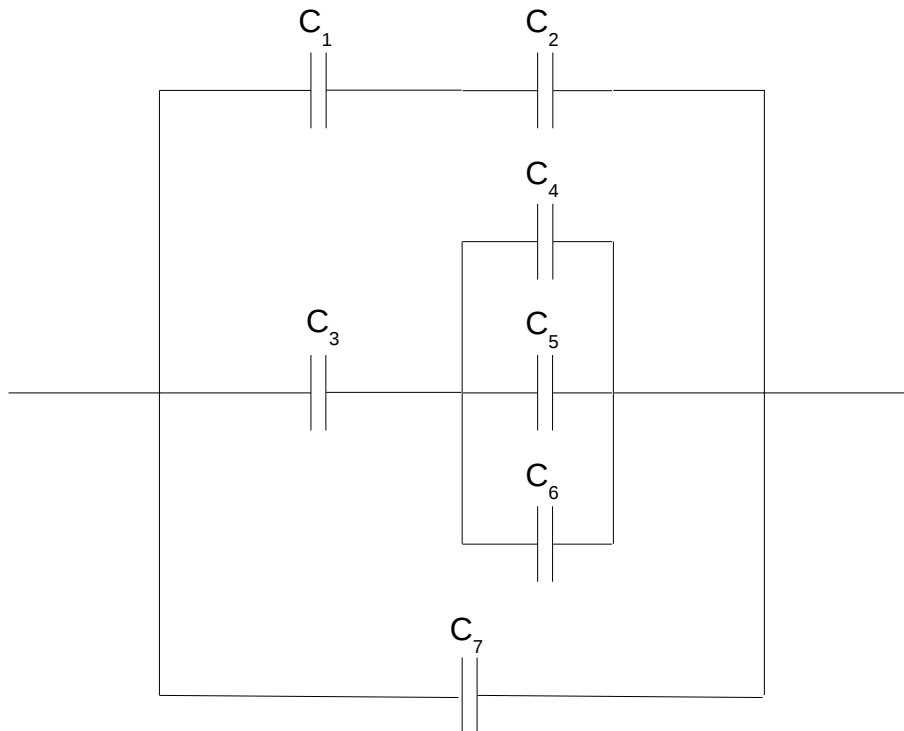
$$C_6 = 3000000 \text{ nF} \quad , \quad C_7 = 0,000005 \text{ F}$$



$$C_1 - C_2 = 1 \mu\text{F}$$

$$C_4 // C_5 // C_6 = 0,004 \mu\text{F} + 1 \mu\text{F} + 3000 \mu\text{F} = 3001,004 \mu\text{F}$$

$$C_3 - C_456 = 1,999 \mu\text{F}$$

$$C_{1234567} = 7,999 \mu\text{F}$$