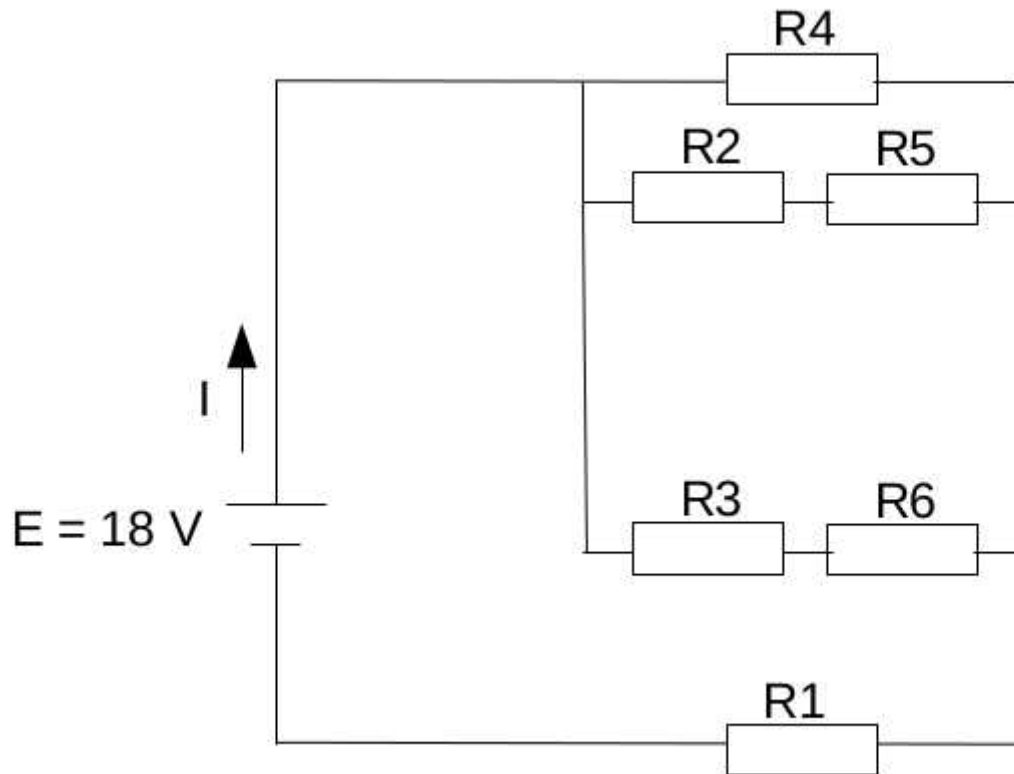


### Treball autònom 7

Calcula tensions, corrents i potències en les resistències.

$$R_1 = 1\ \Omega \quad \dots \quad R_6 = 6\ \Omega$$



Indica los resultados en la tabla.

	R1	R2	R3	R4	R5	R6	Total
E	6	3,42	4	11,90	8,55	7,98	18
I	6	1,71	1,33	3	1,71	1,33	6
R	1	2	3	4	5	6	3
P	36,48	5,85	5,31	35,76	14,62	10,61	108,7