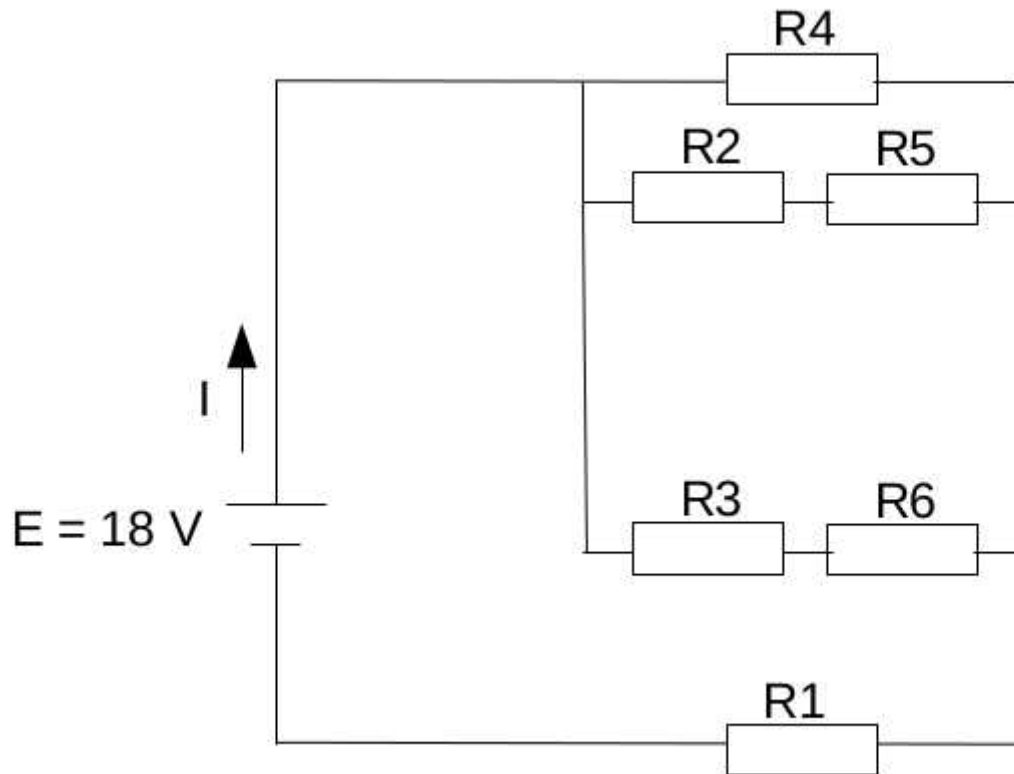


### Treball autònom 7

Calcula tensions, corrents i potències en les resistències.

$$R_1 = 1\ \Omega \quad \dots \quad R_6 = 6\ \Omega$$



Indica los resultados en la tabla.

	R1	R2	R3	R4	R5	R6	Total
E							
I							
R							
P							