

Treball autònom 9

- a) Indica la derivada $\frac{dv}{dt}$ en $t_1=2s$, $t_2=6s$, $t_3=12s$, $t_4=18s$, $t_5=22s$,
 $t_6=30s$.



- b) Calcula el corrent i per t_1 a t_6 .