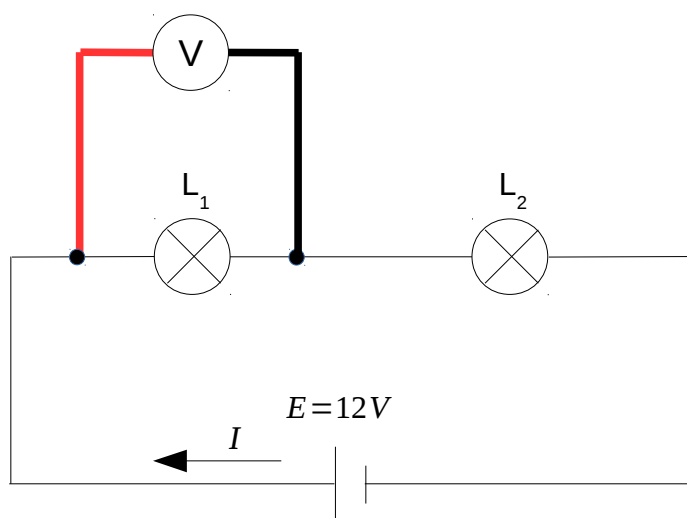



Pràctica 0 – Polímetre resistència interna

Nom:


Mesura la tensió en una làmpara.



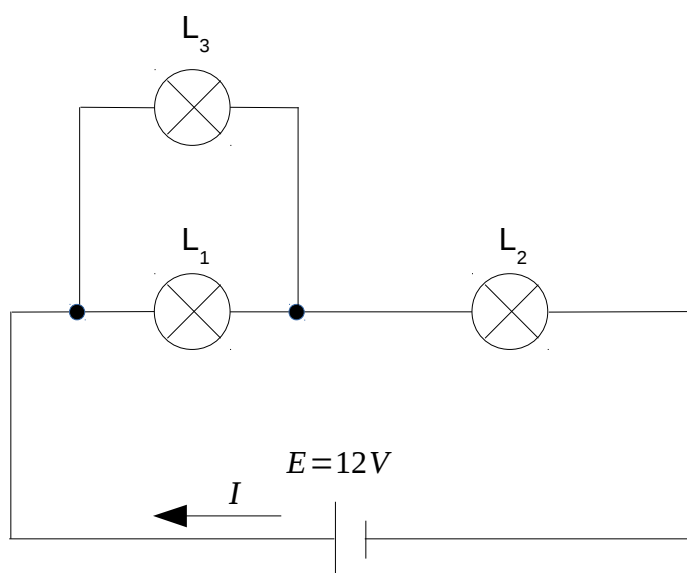Substitueix el polímetre per una làmpara i explica què passa.



Mesura el corrent del circuit.

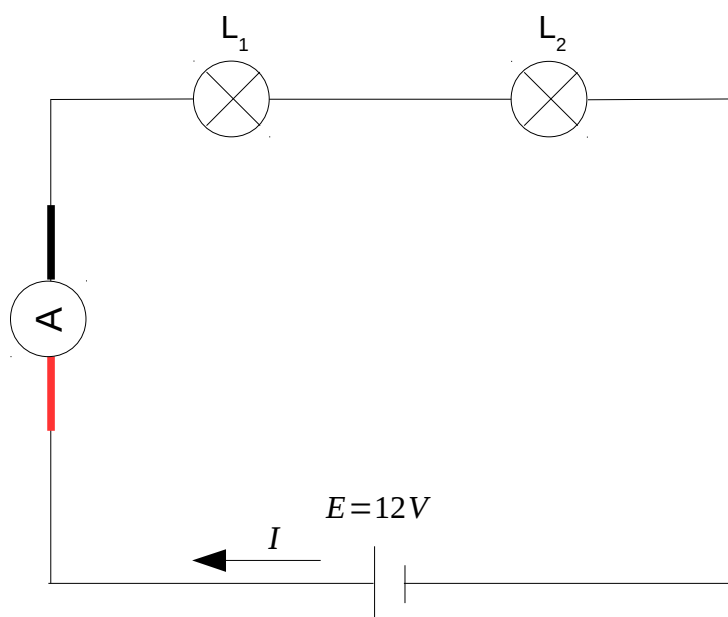

Substitueix el polímetre per una làmpara i explica què passa.

