

Práctica motor 4 - Arranque estrella triángulo

Sistema trifásico

Los sistemas trifásicos están formados por tres ondas de corriente alterna, desfasadas 120° . Cada una de estas ondas corresponde a un conductor de fase, denominados L1, L2 y L3.


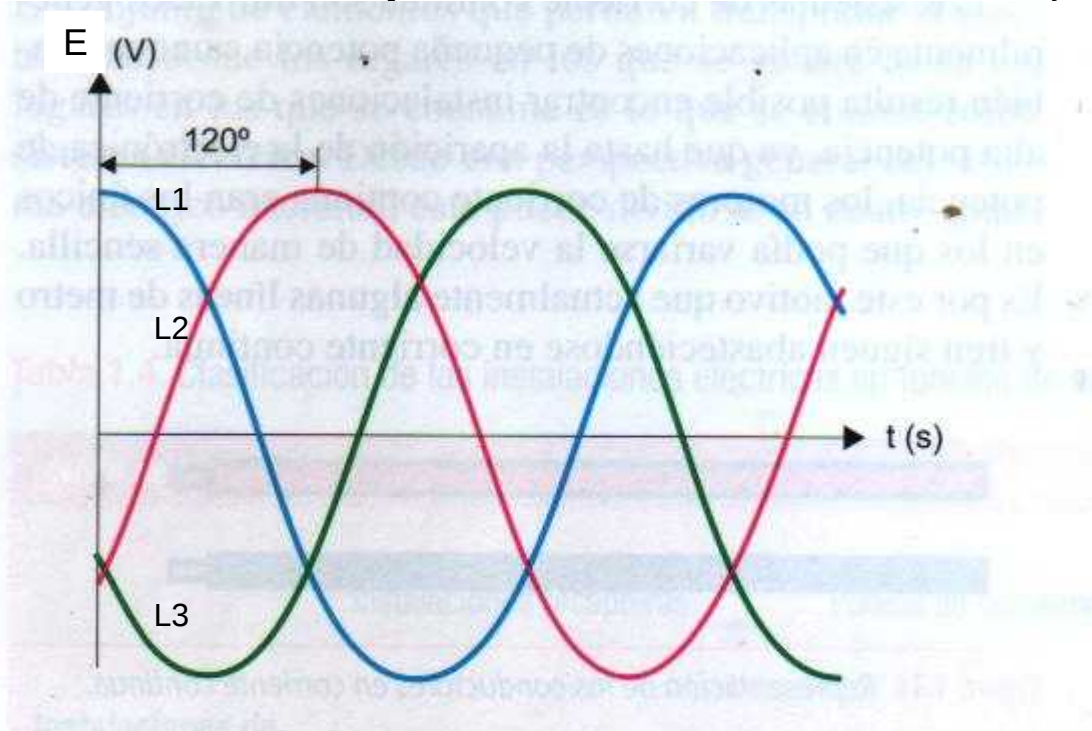


Figura 1.16. Representación de las ondas de tensión en un sistema trifásico.

Dentro de los sistemas trifásicos de baja tensión se pueden diferenciar dos configuraciones de red:

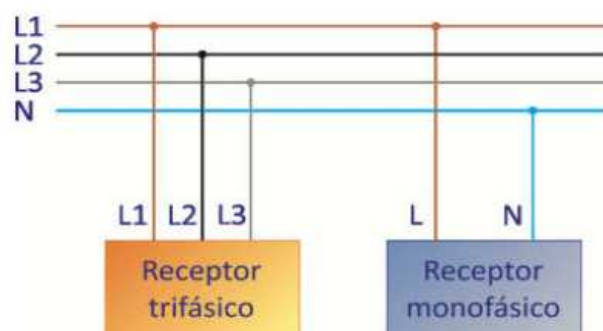- Red trifásica con conductor neutro distribuido, que consta de 5 conductores (L1, L2, L3, N y PE). Esta red permite conectar tanto cargas monofásicas como trifásicas.





- Red trifásica sin conductor neutro distribuido, que consta de 4 conductores (L1, L2, L3, y PE). Esta red únicamente permite cargas trifásicas.

Tensiones de servicio

La mayoría de los transformadores de distribución tiene los bobinados secundario conectados en estrella. Al punto de unión de los bobinados se conecta el conductor neutro. Este punto está libre de tensión, ya que la suma de las tensiones da cero.

La suma de tensiones en un sistema trifásico da cero.

$$E_{F1} + E_{F2} + E_{F3} = 0V$$

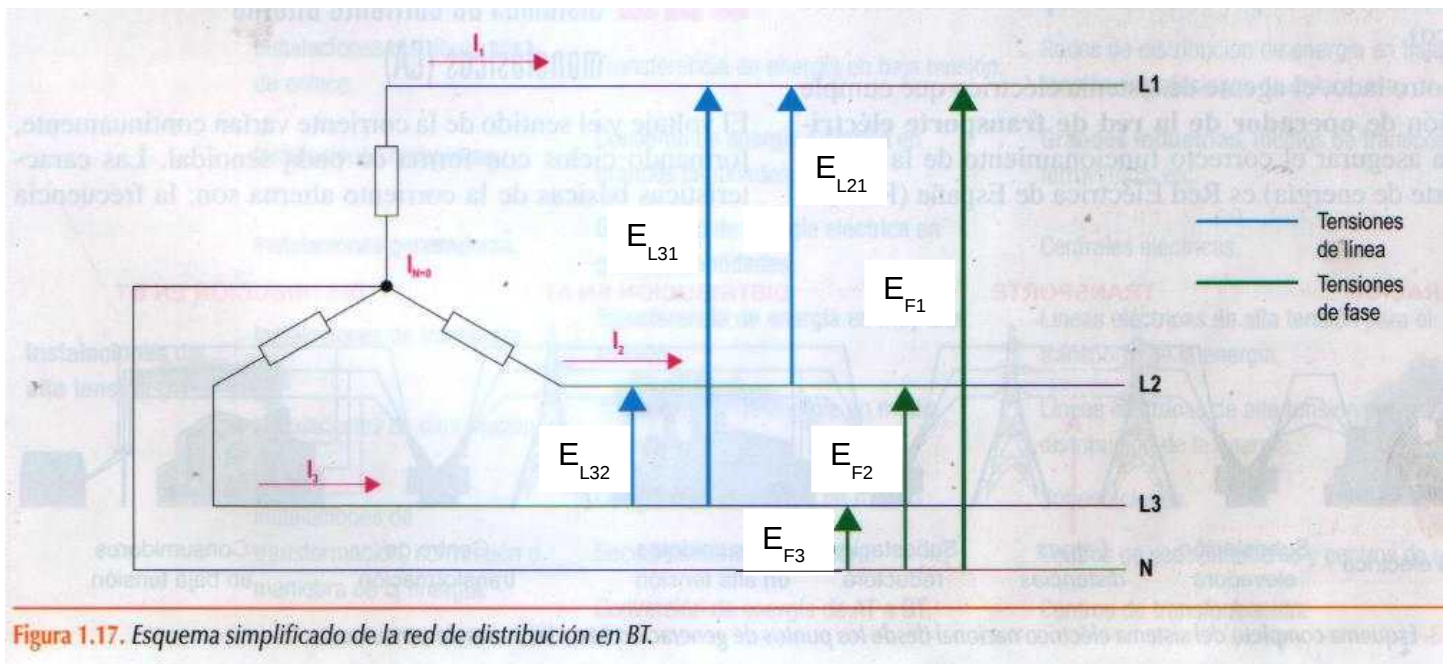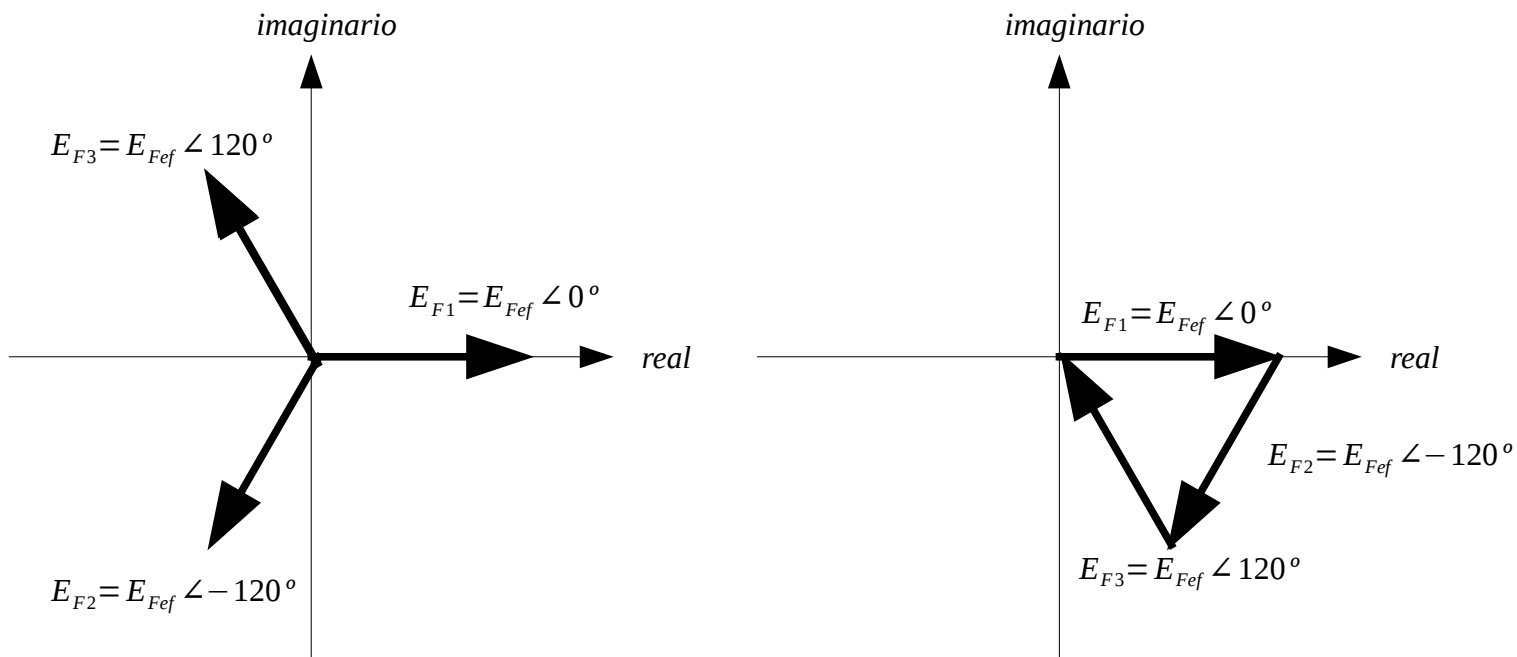


La red trifásica con conductor neutro distribuido permite obtener dos tensiones de consumo:

- Tensión de línea E_L : es la tensión entre dos de las líneas (L1, L2 o L3). También se conoce como tensión compuesta o tensión entre fases. En la mayoría de las redes de distribución de baja tensión, tiene un valor efectivo de $E_L = 400 \text{ V}$.

Si se observan las tensiones de la figura 1.17, se ve que $E_{F2} + E_{L21} = E_{F1}$

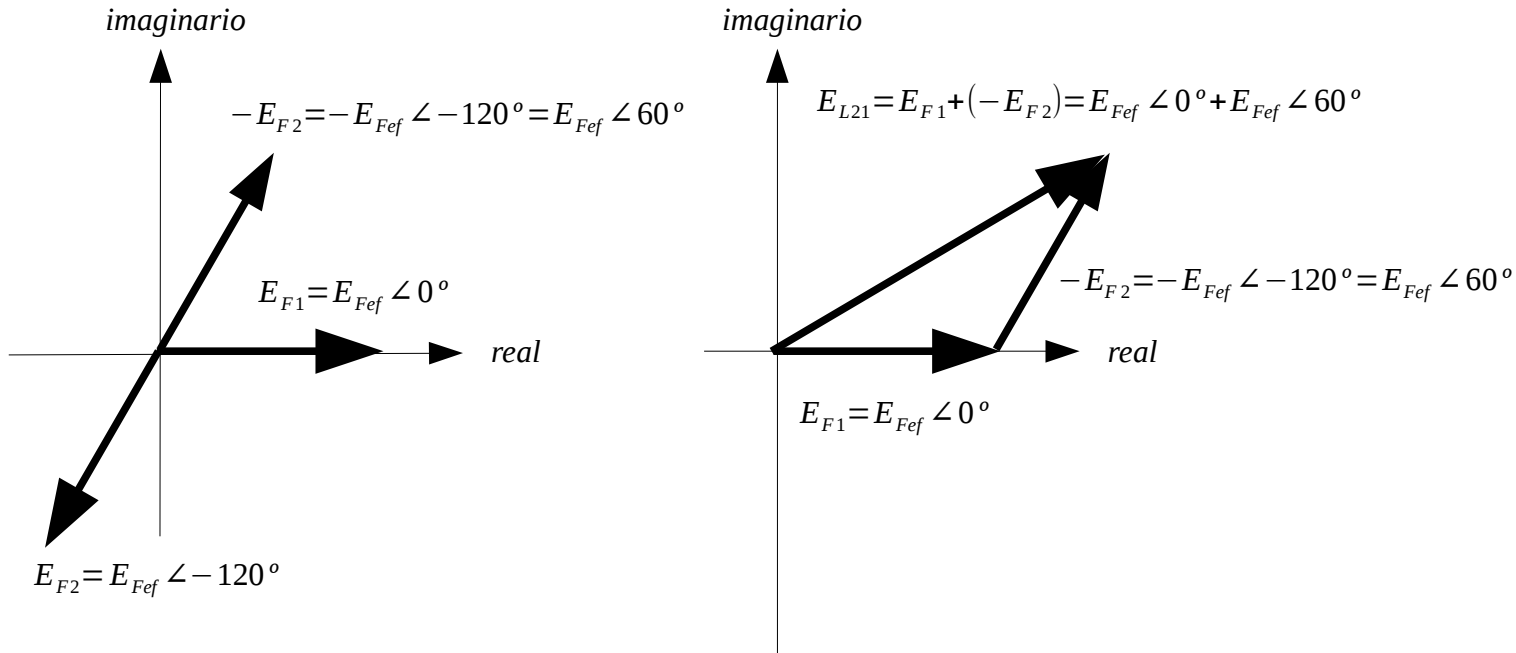Siendo $E_{F1} = E_{Fef} \angle 0^\circ$ y $E_{F2} = E_{Fef} \angle -120^\circ$ se obtiene $E_{L21} = E_{F1} - E_{F2}$




- Tensión de fase E_F : Es la tensión entre cualquiera de los conductores de línea (L1, L2 o L3) y el conductor neutro. También se conoce como tensión simple o tensión fase neutro. En la mayoría de las redes de distribución de baja tensión, tiene un valor efectivo de $E_F = 230 \text{ V}$.

La relación entre la tensión de fase y de línea es:

$$E_F = \frac{E_L}{\sqrt{3}}$$

El motor asíncrono

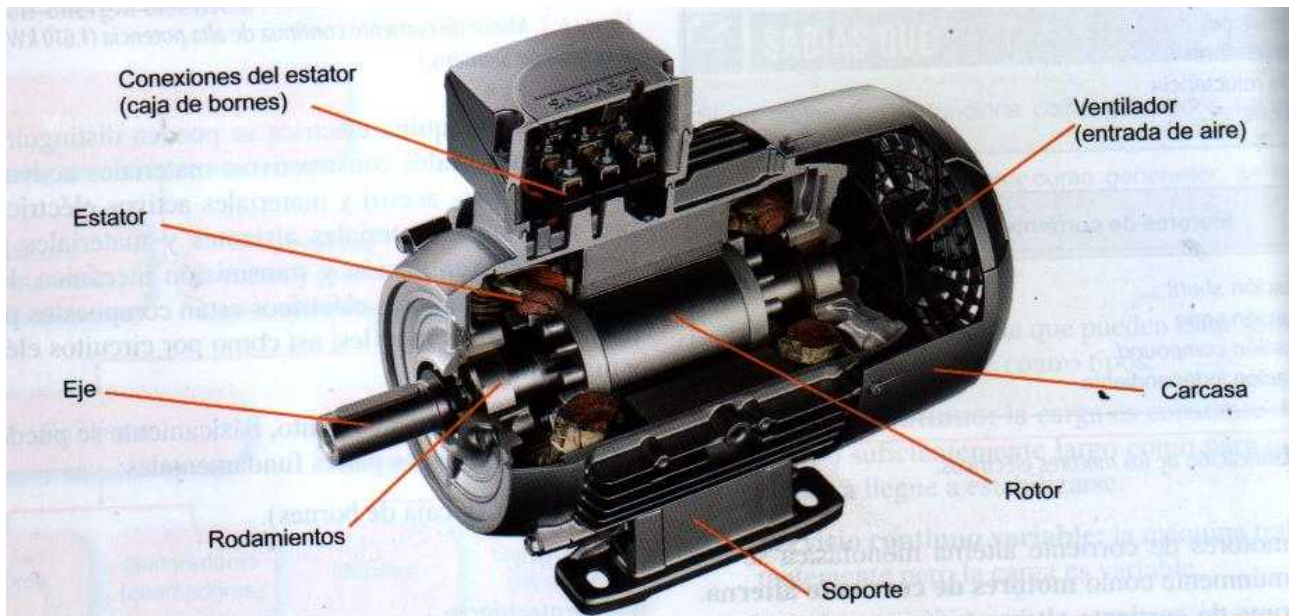
Los componentes entre los que se produce el par de giro, en un motor asíncrono son el estator y el rotor. Además hay una serie de componentes adicionales con función mecánica, mostrados en la imagen.




El estátor, es un componente fijo a la carcasa, en el que se alojan tres devanados, desplazados 120° cada uno respecto a los demás. Al circular corriente trifásica por los devanados del estátor, se produce un campo magnético giratorio, que induce una corriente en el rotor.

La corriente que se induce en el rotor del tipo jaula de ardilla, crea un segundo campo magnético que es atraído por el estátor. Esta atracción entre los campos magnéticos de estátor y rotor, causa que el rotor gire en el sentido del campo del estátor. Entre las velocidades de giro del campo inductor (estátor) y del campo inducido (rotor), hay una pequeña diferencia, llamada deslizamiento. Para que en el rotor se induzca corriente, tiene que haber una velocidad relativa entre campo inductor y rotor. A mayor velocidad relativa, mayor será la corriente inducida en el rotor y el par de giro producido en su eje. Si el motor gira libre de carga mecánica, la velocidad del rotor aumentará acercándose a la del campo del estátor, sin llegar a alcanzarla. El nombre motor asíncrono proviene de esta diferencia de velocidad de giro entre campo del estátor y el rotor.

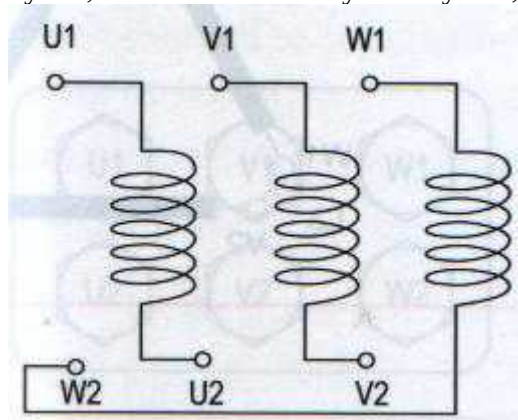
Los tres devanados inductores, alojados en las ranuras del estátor, están identificados con las letras U, V y W. La regleta de un motor dispone de seis bornes. A los bornes U1 y U2, se conectan los extremos de la bobina U, a V1 y V2, los de la bobina V y a W1 y W2, los de la bobina W.




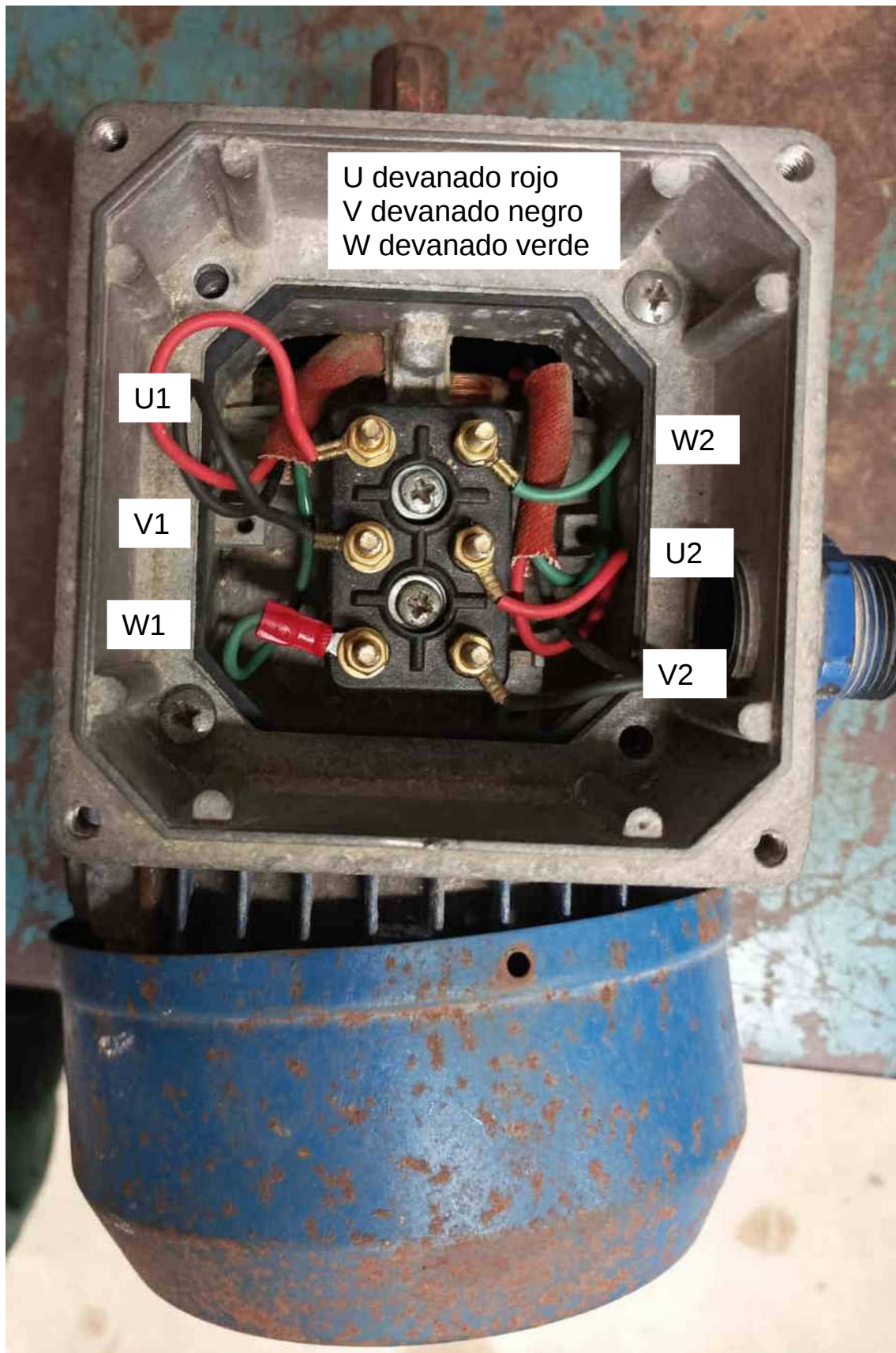


Conexión del motor asíncrono

Conexión estrella

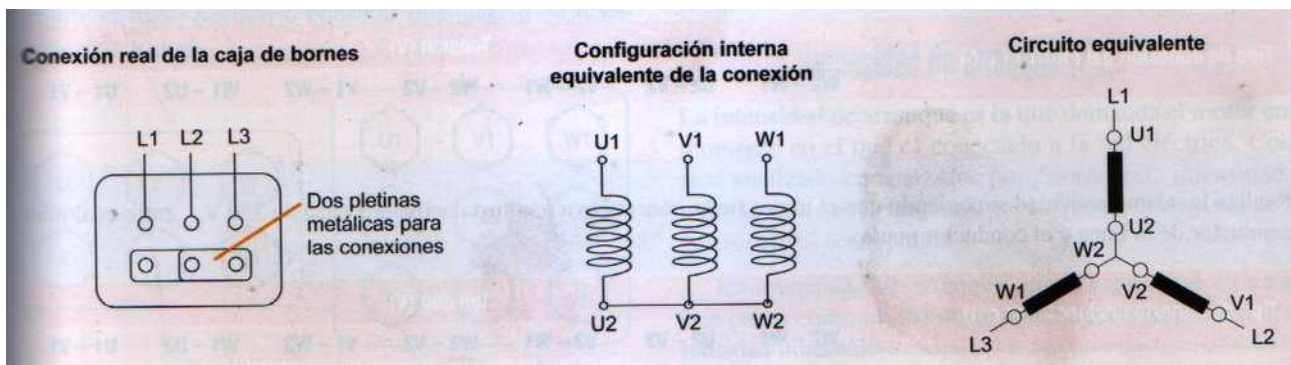

Conexión triángulo

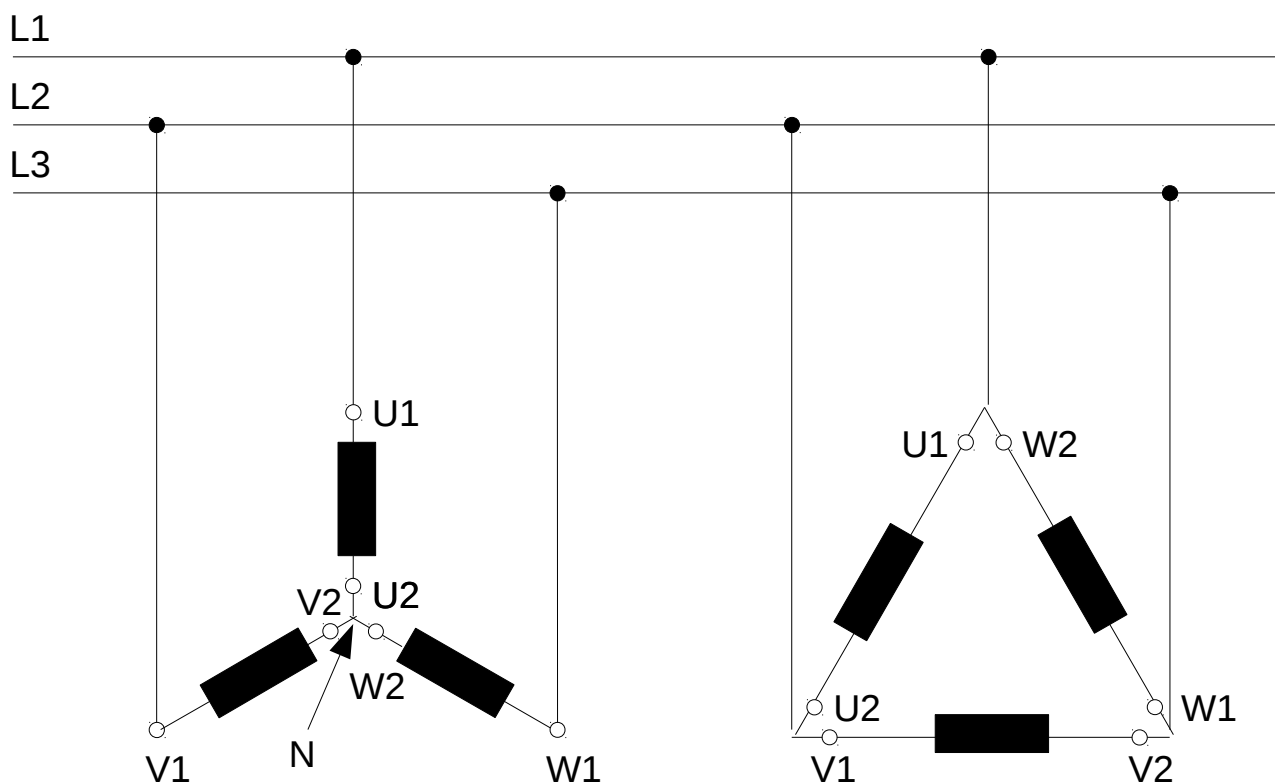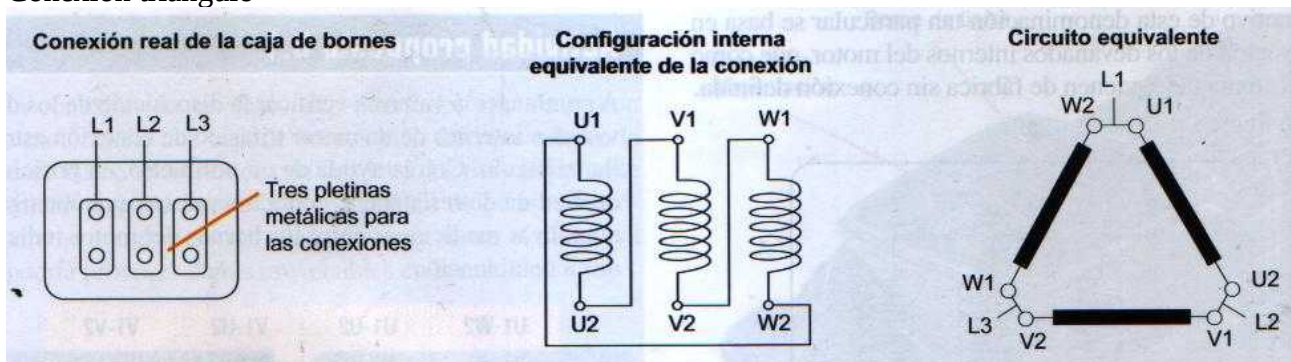

En la conexión de triángulo, sobre cada devanado cae la tensión de línea E_L , mientras que en la conexión en estrella, sobre cada devanado cae la tensión de fase E_F , siendo $E_L = \sqrt{3} \cdot E_F$. Por tanto, la potencia del motor será mayor en la conexión triángulo que estrella.

Las tensiones máximas de línea para la conexión en triángulo y estrella están indicadas en la placa de datos del motor.

Si un motor admite como tensión máxima sobre sus bobinas, 230V, está será la tensión de línea máxima para la conexión en triángulo. Si en vez de triángulo se conecta en estrella, la tensión sobre las bobinas será de $E_F = \frac{E_L}{\sqrt{3}} = 133 \text{ V}$.

Para que el motor alcanzara en conexión estrella la misma potencia máxima que alcanza en triángulo con $E_L = 230 \text{ V}$, habría que aumentar la tensión de línea, hasta que diera una tensión de fase de 230 V.

La tensión máxima de línea para la conexión estrella sería $E_L = E_F \cdot \sqrt{3} = 230 \text{ V} \cdot \sqrt{3} = 398 \text{ V}$.

ATENCIÓN

La **tensión más alta** de la placa de datos del motor indica la tensión máxima para **conexión estrella**, la **tensión más baja** indica la tensión máxima para **conexión en triángulo**.

Arranque estrella triángulo

En el momento del arranque del motor, durante unos segundos, hasta que alcanza su velocidad nominal, se produce un pico de corriente. Para reducir este pico de corriente, se arranca el motor en estrella aprovechando su funcionamiento a potencia reducida. Una vez vencida la inercia del arranque, el motor pasa a funcionar a plena potencia en conexión triángulo.


Material

Descripción	unidades
Interruptor magnetotérmico 3 polos	1
Interruptor magnetotérmico 1 polo	1
Contactador Schneider Electric LC1DO9 o TR1D1210	4
Relé temporizado a la conexión	1
Bloque contactos auxiliares F4-22 o TRG-DN22 (2 NO y 2 NC)	1
Borna 6 mm blanca	16
Borna 6 mm azul	5
Borna 6 mm tierra	1
Pulsador NA	1
Pulsador NC	1
Luz piloto verde	1
Luz piloto roja	1
Cable gris 1 mm2 (control)	
Cable negro 1,5 mm2 (fuerza)	
Cable azul 1,5 mm2 (fuerza)	

Fotografía panel componentes sin cablear

Práctica motor 4 - Arranque estrella triángulo

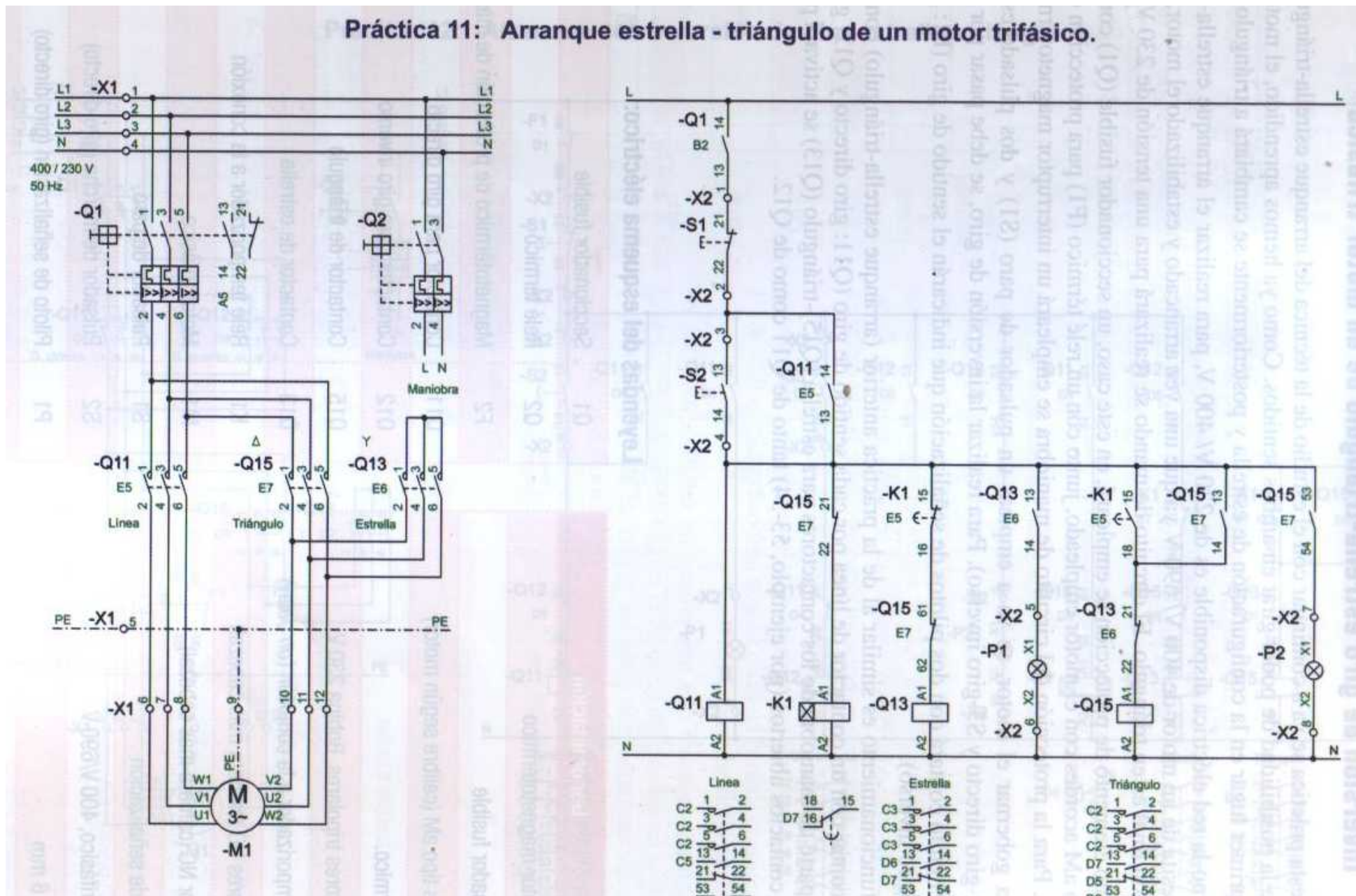Práctica 11: Arranque estrella - triángulo de un motor trifásico.



Práctica motor 4 - Arranque estrella triángulo

