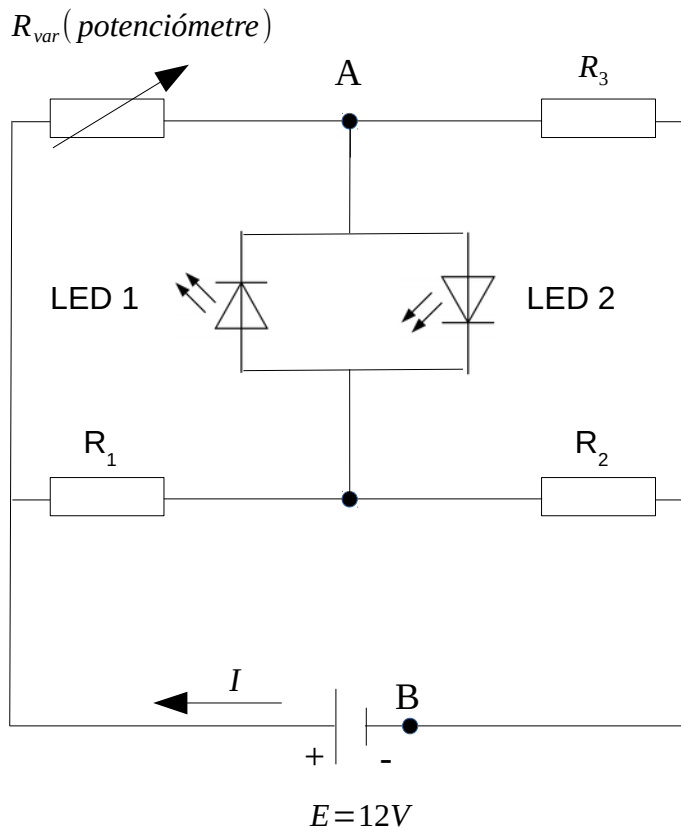


Pràctica – Pont Wheatstone

Nom:

Munta el circuit de pont seguint l'esquema.



Mesura el voltatge entre els punts A i B.

Indica entre quins voltatges s'encen el LED 1 i entre quins el LED 2.

Indica a quin voltatge queden apagats els LED 1 i 2.