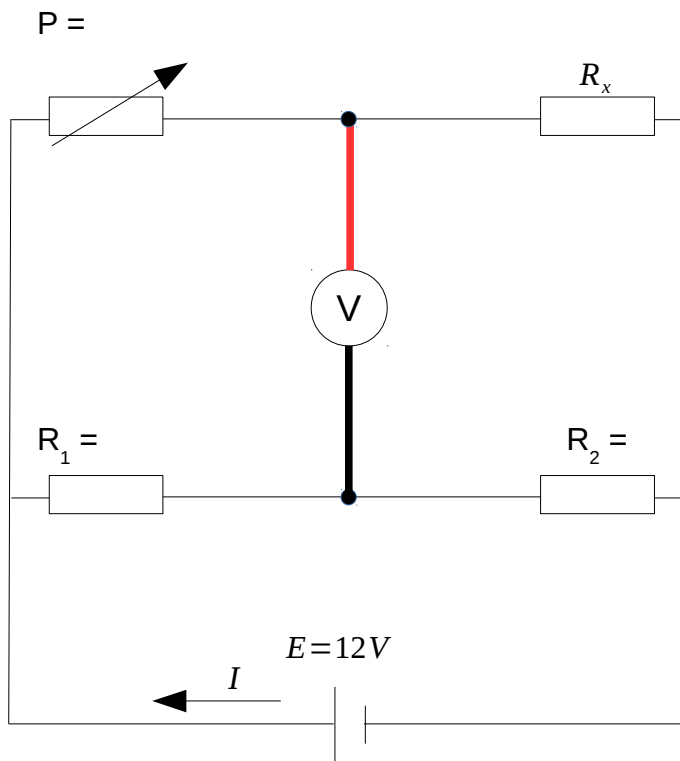


Pràctica 2 – Pont Wheatstone

Nom:

Munta el circuit de pont seguint l'esquema i mesura les 4 resistències que rebràs.



$R_{x1} = \textcolor{red}{\text{ }}$

$R_{x2} = \textcolor{red}{\text{ }}$

$R_{x3} = \textcolor{red}{\text{ }}$

$R_{x4} = \textcolor{red}{\text{ }}$