


Pràctica – Pont Wheatstone

Grup: Noms:

Marca les resistències amb: *Nombre de grup i R_1*
Nombre de grup i R_2
Nombre de grup i R_3

Indica els valors de: R_1, R_2, R_3 i R_{var}

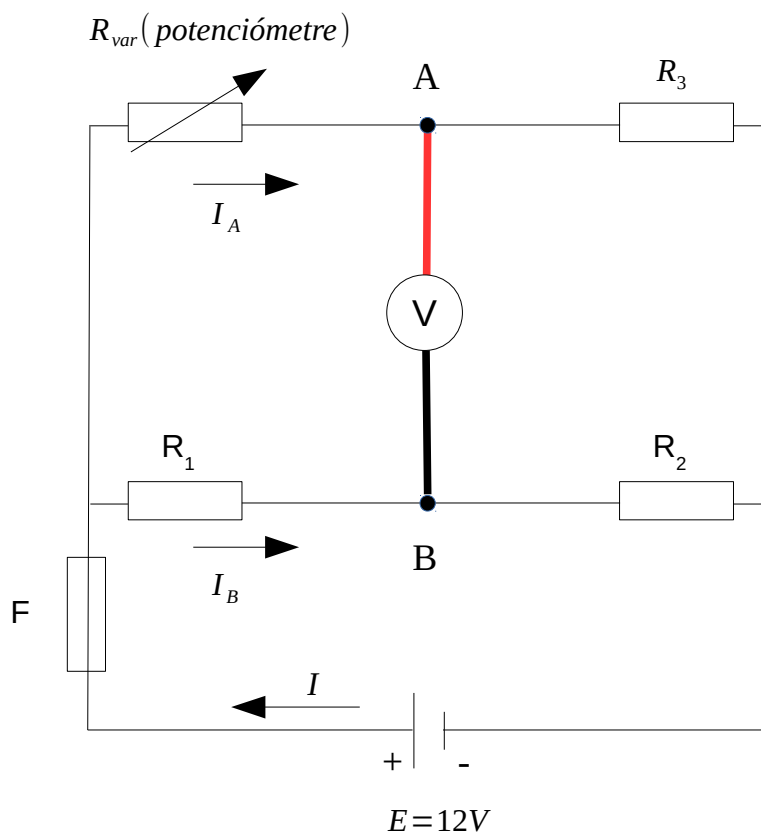Munta el circuit de pont seguint l'esquema.



Mesura el voltatge entre els punts A i B.


Fes un vídeo que mostri el muntatge i el display del polímetre.

Varia la resistència del potenciòmetre i mostra com varia la tensió entre els punts A i B (la diagonal del pont).

Pràctica – Pont Wheatstone

Grup: Noms:

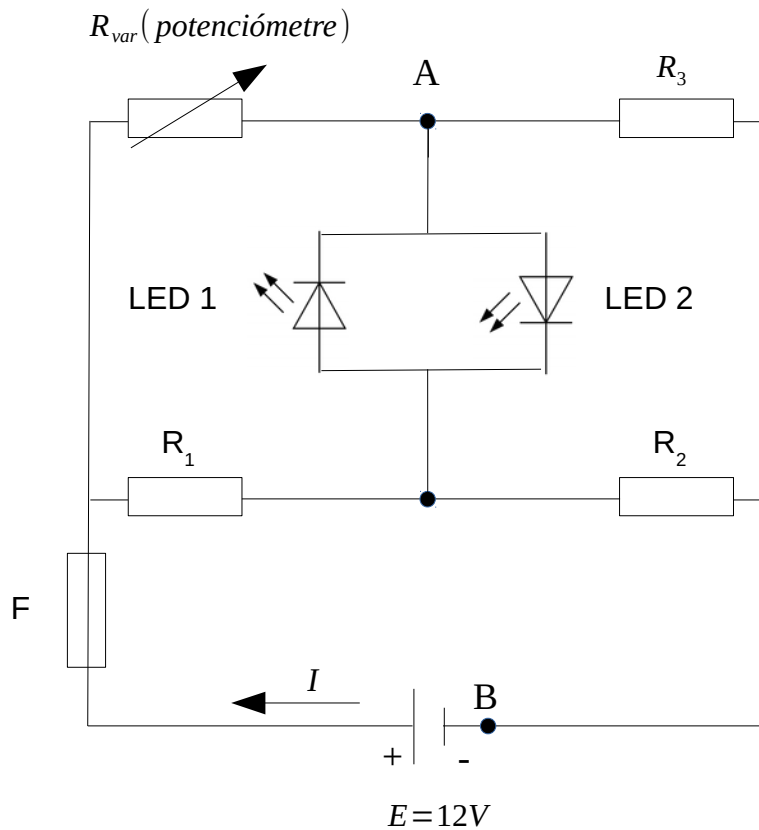Munta el circuit de pont seguint l'esquema.



Mesura el voltatge entre els punts A i B.

Indica entre quins voltatges s'encen el LED 1 i entre quins el LED 2.

Indica a quin voltatge queden apagats els LED 1 i 2.

Fes un vídeo que mostri el muntatge i el display del polímetre.

Varia la resistència del potenciòmetre i mostra com s'encenen i apaguen els LED 1 i 2.