

### Treball autònom 3

Indica la matriu per a calcular els corrents  $I_a$  ,  $I_b$  ,  $I_c$  ,  $I_d$  ,  $I_e$  ,  $I_f$  .

$$R_1=1\,\Omega \quad \dots \quad R_6=6\,\Omega$$

