

Table of Contents

1 Análisis de redes de cc.....	2
1.1 ¿Qué es el análisis de redes?.....	2
1.2 Método de corriente de rama.....	5
1.3 Circuitos de puente.....	16
1.4 Ejercicios.....	20
1.5 Soluciones.....	22


1 Análisis de redes de cc

1.1 ¿Qué es el análisis de redes?

El análisis de redes es cualquier técnica estructurada para analizar matemáticamente un circuito (una "red" de componentes interconectados).

A menudo, el técnico o el ingeniero se encuentran con circuitos que contienen múltiples fuentes de alimentación o configuraciones de componentes que no permiten la simplificación por el método serie / paralelo. En estos casos será necesario utilizar otros medios. En esta unidad se presentan algunos procedimientos útiles para el análisis de circuitos complejos.

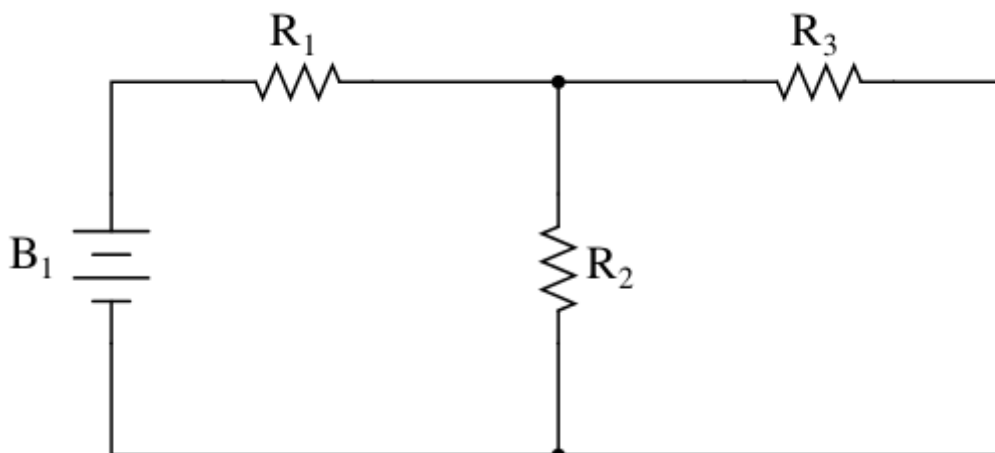
Observe el siguiente circuito serie /paralelo:



Para analizar el circuito, primero habría que hallar la resistencia equivalente de R_2 y R_3 . A continuación, sumar R_1 en serie para obtener la resistencia total. Luego, con el voltaje de la batería B_1 y la resistencia total del circuito, se puede calcular la corriente total aplicando la ley de Ohm.

Conocida la corriente total, se utiliza esta para calcular las caídas de tensión en las resistencias del circuito. En resumen, un procedimiento bastante sencillo.

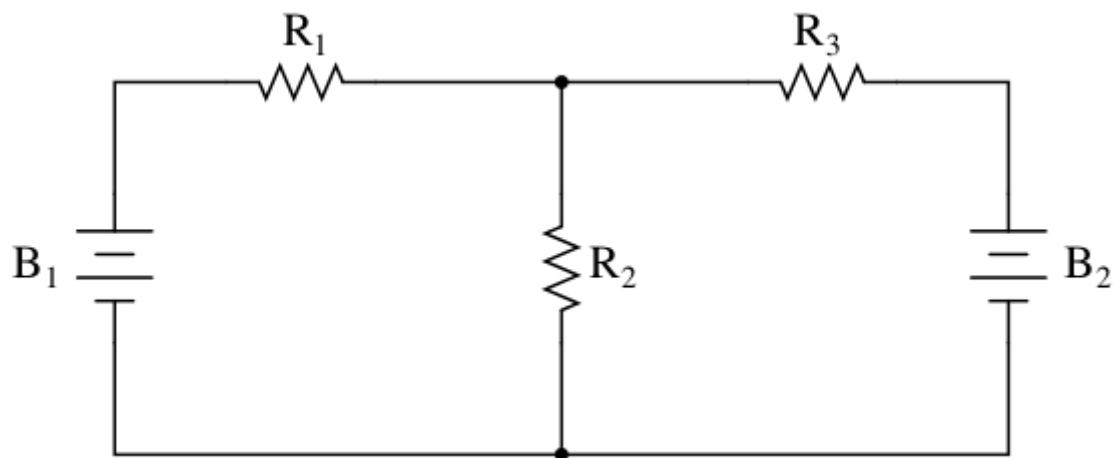Sin embargo, basta añadir una segunda batería, para que el procedimiento de solución anterior no sirva.




Las resistencias R_2 y R_3 ya no están en paralelo porque B_2 se ha insertado en la rama de R_3 . Parece que no hay dos resistencias en este circuito directamente en serie o en paralelo entre sí. El problema es que en el análisis serie / paralelo, empezamos identificando conjuntos de resistencias que están directamente conectadas en serie o en paralelo, reduciéndolas a resistencias equivalentes.

Si no hay resistencias en serie o en paralelo, ¿cómo se resuelve el problema?

Debe quedar claro que este circuito aparentemente sencillo, con sólo tres resistencias, es imposible reducirlo a una combinación simple de conexiones en serie y en paralelo: es algo totalmente distinto.

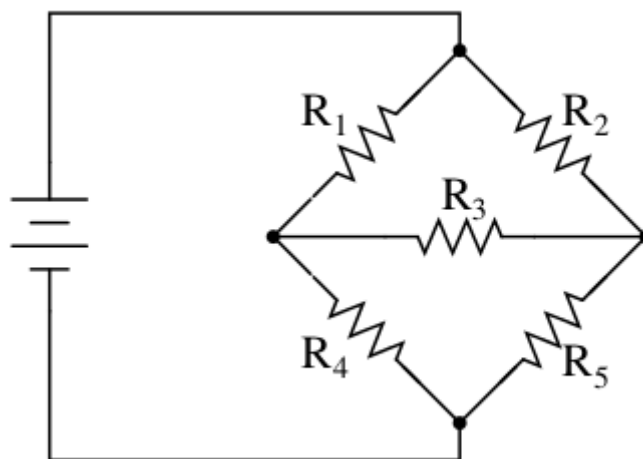Éste no es el único tipo de circuito que irresoluble mediante el análisis serie / paralelo:




Aquí tenemos un circuito puente, que no está equilibrado (relación $\frac{R_1}{R_4}$ es diferente a la relación $\frac{R_2}{R_5}$). Si estuviera equilibrado, la corriente a través de R_3 sería 0, y podría plantearse como un circuito serie / paralelo (R_1 -- R_4) // (R_2 -- R_5). Sin embargo, cualquier corriente a través de R_3 hace imposible un análisis serie / paralelo. R_1 no está en serie con R_4 porque la corriente de la rama R_1 , se reparte en las corrientes de las ramas de R_3 y R_4 . Tampoco está R_2 en serie con R_5 por la misma razón. Tampoco están R_1 en paralelo con R_2 , ni R_4 con R_5 . ¡Aaarrggghhhh!

Estos tipos de circuitos presentan el problema de que hay varias variables desconocidas, por eso son necesarios nuevos métodos matemáticos para calcular las variables desconocidas. Una técnica de resolución es la de establecer un sistema de ecuaciones lineales y resolverlo. Como alternativa al sistema de ecuaciones hay otras técnicas llamadas los “teoremas de redes”.

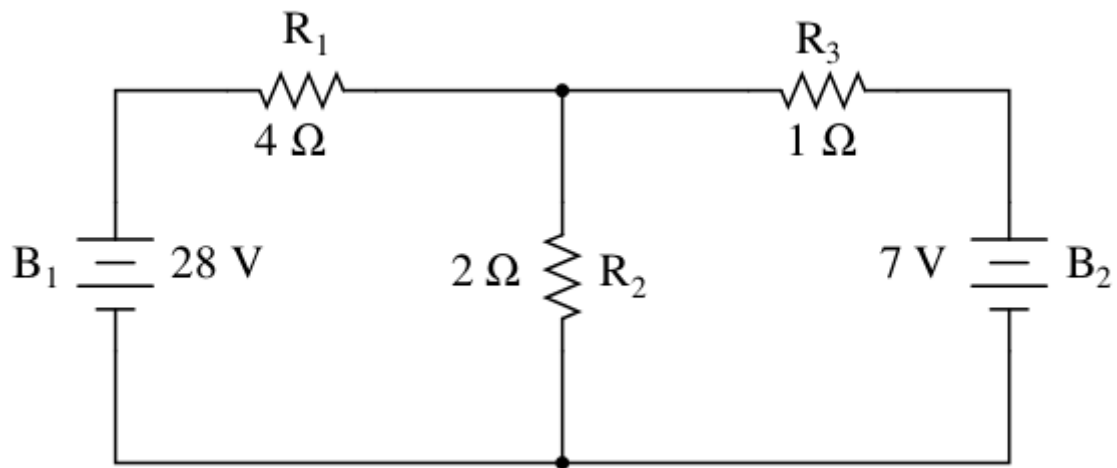
1.2 Método de corriente de rama

La primera técnica de análisis de redes, y la más sencilla, es el método de la corriente de rama. En este método, suponemos las direcciones de las corrientes en una red y, a continuación, escribimos ecuaciones que describen sus relaciones entre sí mediante las leyes de Kirchhoff y Ohm. Una vez tenemos una ecuación para cada corriente desconocida, podemos resolver las ecuaciones lineales, determinando todas las corrientes y todas las caídas de tensión de la red.


El siguiente circuito sirve de ejemplo de aplicación del método:



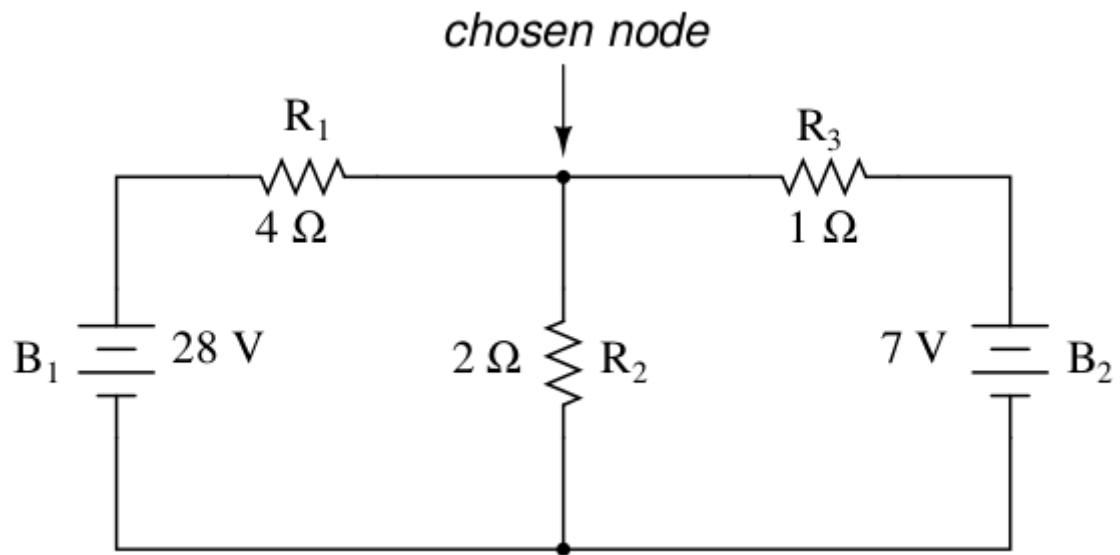El primer paso es elegir un nudo (unión de cables) en el circuito para utilizarlo como punto de referencia para nuestras corrientes desconocidas. Por ejemplo el nudo que une la derecha de R_1 , la parte superior de R_2 , y la izquierda de R_3 .



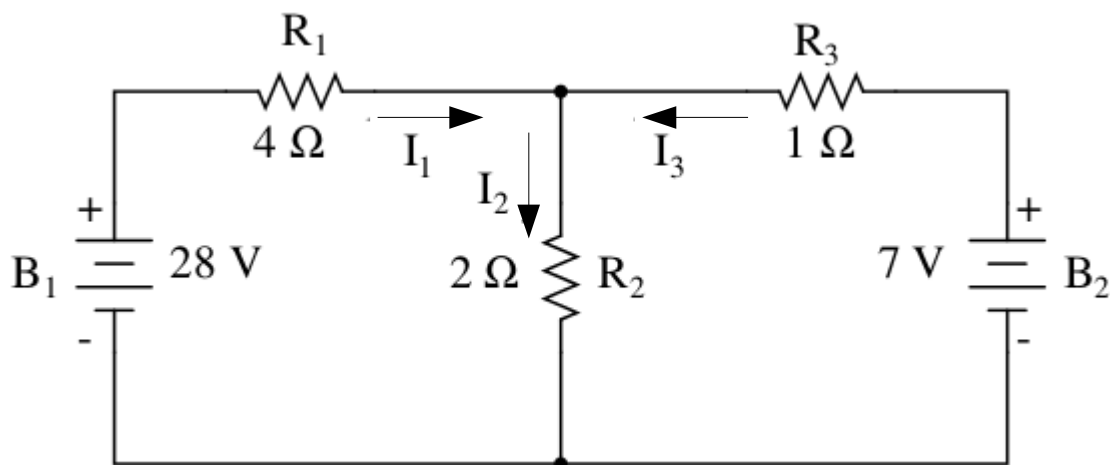En este nudo, se suponen las direcciones de las corrientes de los tres conductores. Las corrientes se llamarán I_1 , I_2 e I_3 . Las direcciones de estas corrientes se eligen al azar. Si alguna de las direcciones elegidas es errónea, se sabrá al calcular las corrientes. Las corrientes con direcciones contrarias a las direcciones supuestas, darán valores negativos en los resultados del cálculo.




La Ley de la Corriente de Kirchhoff (LCK) dice que la suma de las corrientes que entran y salen de un nudo debe ser igual a cero. Por tanto, se pueden relacionar estas tres corrientes (I_1 , I_2 e I_3) entre sí en una sola ecuación. Se seguirá la convención de que cualquier corriente que entre en el nudo será de signo positivo, y cualquier corriente que salga del nudo de signo negativo.

La LCK aplicada al nudo observado da como resultado:

$$I_1 - I_2 + I_3 = 0 \quad \text{ecuación 1}$$

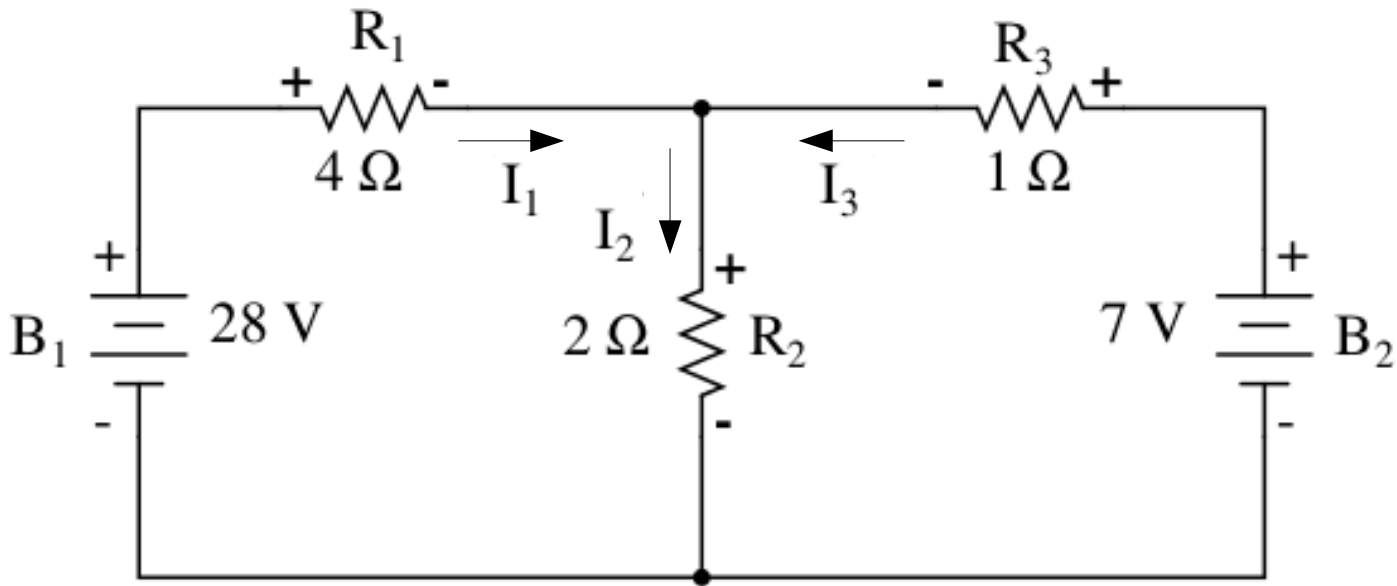El siguiente paso es determinar las polaridades de las caídas de tensión a través de las resistencias según las corrientes. El extremo "aguas arriba" de una resistencia siempre será positivo, y el extremo "aguas abajo" de una resistencia negativo con respecto al otro, ya que se aplica el sentido convencional de la corriente:




Las polaridades de las baterías permanecen como estaban, según su simbología (extremo corto corto negativo, largo positivo). No importa si la polaridad de la caída de tensión de una resistencia no coincide con la polaridad de la batería más cercana, siempre que la polaridad de la tensión de la resistencia se base correctamente en la dirección supuesta de la corriente que la atraviesa. En algunos casos, resultará que la corriente será forzada en dirección opuesta a la corriente generada por la batería. Lo importante es recordar que todas las polaridades de las resistencias y los cálculos subsiguientes deben basarse en las direcciones de las corrientes asumidas inicialmente. Se sabrá si la elección de la dirección de una corriente es incorrecta, ya que el resultado será un número negativo. El valor absoluto calculado, sin embargo, será correcto.


La Ley de Tensión de Kirchhoff (LTK) nos dice que la suma de todas las tensiones en una malla debe ser igual a cero, esto permite deducir ecuaciones adicionales con las corrientes (I_1 , I_2 e I_3) como incógnitas de las ecuaciones lineales. Para obtener una ecuación LTK, debemos considerar las caídas de tensión en una malla del circuito, como si midiéramos con un voltímetro real. Primero analizaremos la malla izquierda, empezando por el lado izquierdo del circuito y moviéndonos en el sentido contrario a las agujas del reloj. La elección del punto de partida y la dirección es arbitraria.

El resultado será el siguiente:


Voltmeter indicates: -28 V

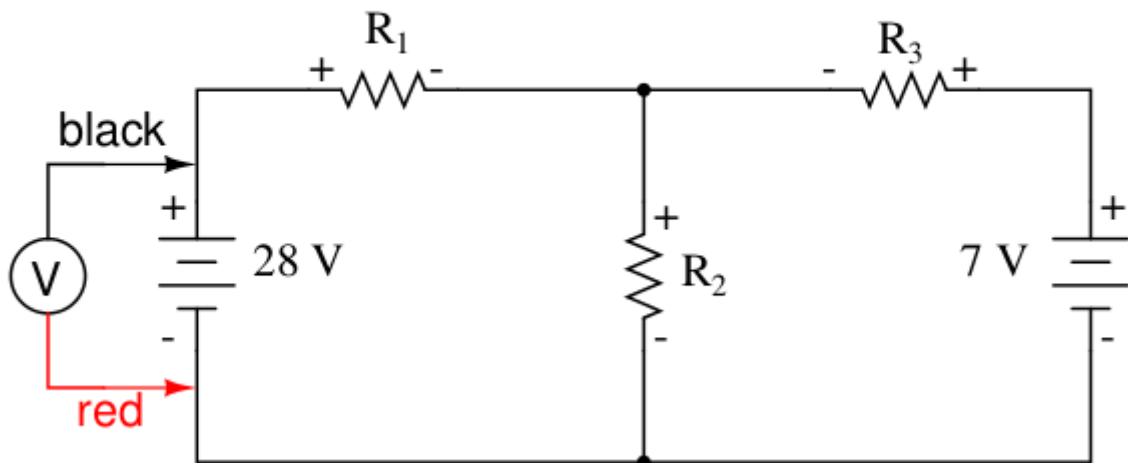


Voltmeter indicates: 0 V

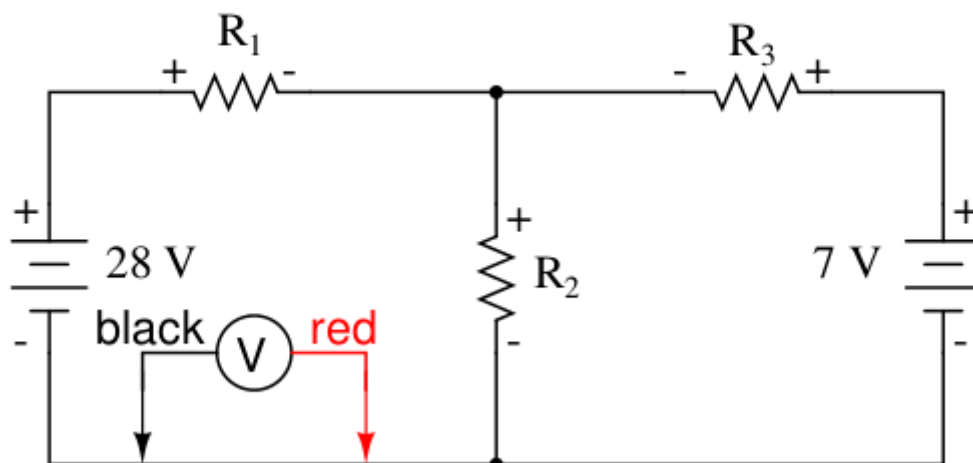

Voltmeter indicates: a positive voltage

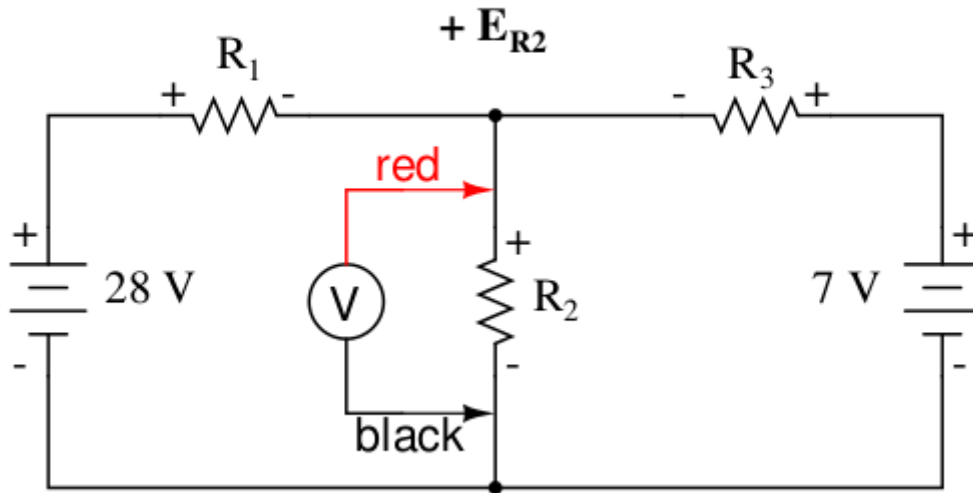

Voltmeter indicates: a positive voltage

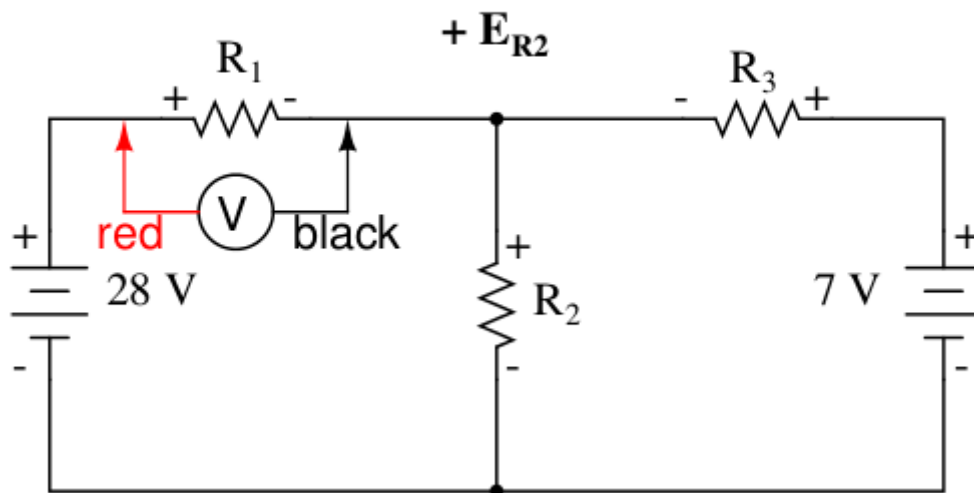

Una vez completado nuestro trazado de la malla izquierda, se suman los valores de tensión para obtener una suma de cero (LTK):


$$-28\text{ V} + 0\text{ V} + V_{R1} + V_{R2} = 0\text{ V}$$

Las caídas de tensión en R_1 y R_2 son desconocidos, por lo que no podemos insertar esos valores en la ecuación como cifras numéricas en este momento. Sin embargo, sabemos que las tres tensiones deben sumar cero. Podemos ir un paso más allá y expresar las tensiones desconocidas como el producto de las corrientes desconocidas correspondientes (I_1 e I_2) y sus respectivas resistencias, aplicando la Ley de Ohm:


$$-28V + 0V + I_1 \cdot R_1 + I_2 \cdot R_2 = 0V \quad \text{ecuación 2}$$

Aplicando los mismos pasos a la malla derecha del circuito (empezando en el nudo elegido y en el sentido contrario a las agujas del reloj), obtenemos otra ecuación (LTK):


Voltmeter indicates: a negative voltage

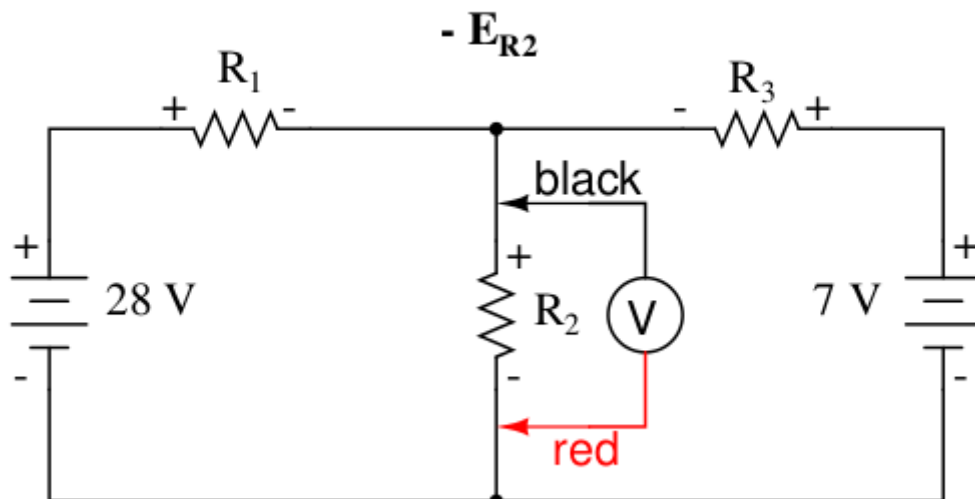


Voltmeter indicates: 0 V

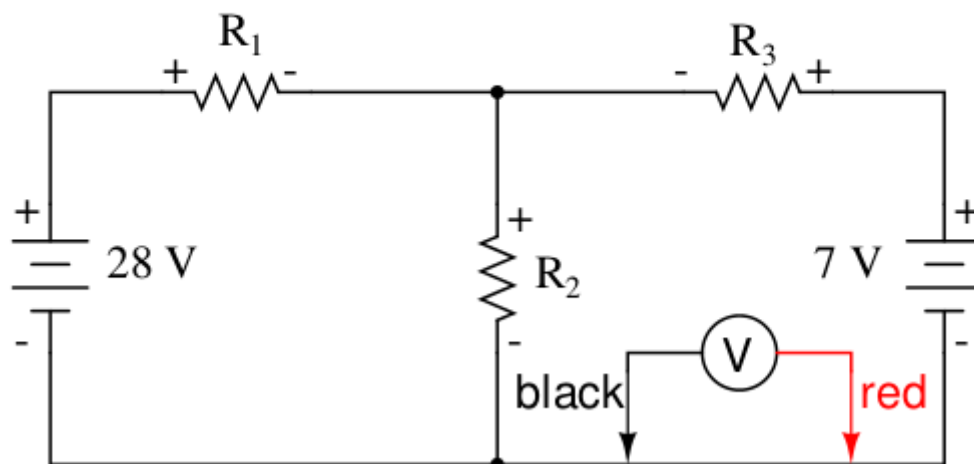

Voltmeter indicates: + 7 V

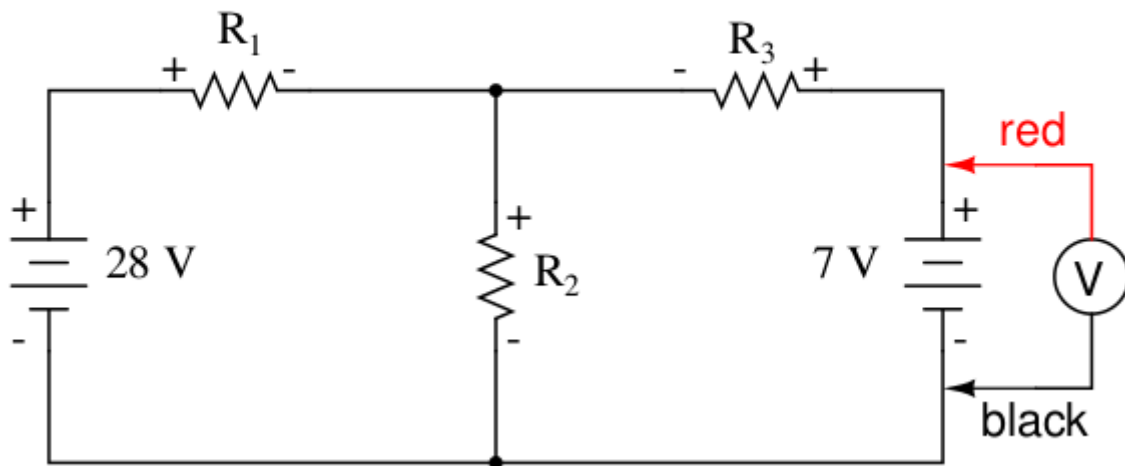

Voltmeter indicates: a negative voltage

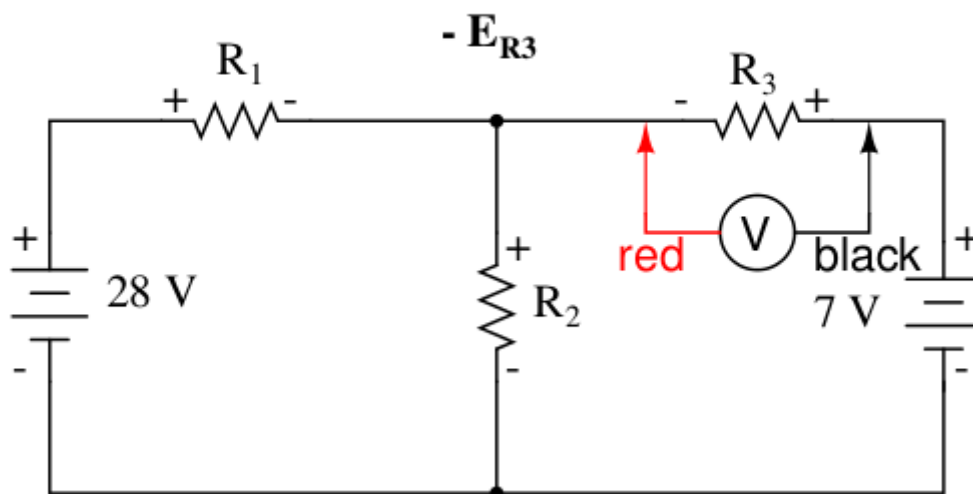

$$-V_{R_2} + 0V + 7V - V_{R_3} = 0V$$

Se vuelven a sustituir las tensiones por el producto de corriente y resistencia:

$$7V - I_2 \cdot R_2 - I_3 \cdot R_3 = 0V \quad \text{ecuación 3}$$

Se han obtenido tres ecuaciones lineales, con las tres incógnitas I_1 , I_2 e I_3 . Este sistema se puede resolver y calcular los resultados de las corrientes.

Existen diversos procedimientos para resolver sistemas de ecuaciones lineales.

Uno de ellos es escribir las ecuaciones en forma de matriz.

Las ecuaciones del ejemplo anterior son:

ecuación 1 $I_1 - I_2 + I_3 = 0$

ecuación 2 $-28V + 0V + I_1 \cdot R_1 + I_2 \cdot R_2 = 0V$

ecuación 3 $7V - I_2 \cdot R_2 - I_3 \cdot R_3 = 0V$

Los valores de las resistencias son (ver pág. 8):

$$R_1 = 4\Omega, \quad R_2 = 2\Omega, \quad R_3 = 1\Omega$$

En primer lugar se sustituyen R_1 , R_2 y R_3 por sus valores:

ecuación 1 $I_1 - I_2 + I_3 = 0$

ecuación 2 $-28V + 0V + I_1 \cdot 4\Omega + I_2 \cdot 2\Omega = 0V$

ecuación 3 $7V - I_2 \cdot 2\Omega - I_3 \cdot 1\Omega = 0V$

A continuación se ordenan las incógnitas, I_1 , I_2 e I_3 a un lado de la ecuación y los valores numéricos al otro lado.

LCK \rightarrow ecuación 1 $I_1 - I_2 + I_3 = 0A$

LTK \rightarrow ecuación 2 $I_1 \cdot 4\Omega + I_2 \cdot 2\Omega + I_3 \cdot 0\Omega = 28V$

LTK \rightarrow ecuación 3 $I_1 \cdot 0\Omega - I_2 \cdot 2\Omega - I_3 \cdot 1\Omega = -7V$

Ahora se escriben las ecuaciones en forma de matriz:

I_1	I_2	I_3	
1	-1	1	0
4	2	0	28
0	-2	-1	-7


$$\rightarrow I_1 = 5A, \quad I_2 = 4A, \quad I_3 = -1A$$

Solución de sistemas de ecuaciones lineales

<https://matrixcalc.org/es/slu.html>

El resultado de la corriente I_3 es 1 amperio negativo. ¿Qué significa corriente "negativa"? En este caso, significa que la dirección supuesta para I_3 es opuesta a su dirección real.

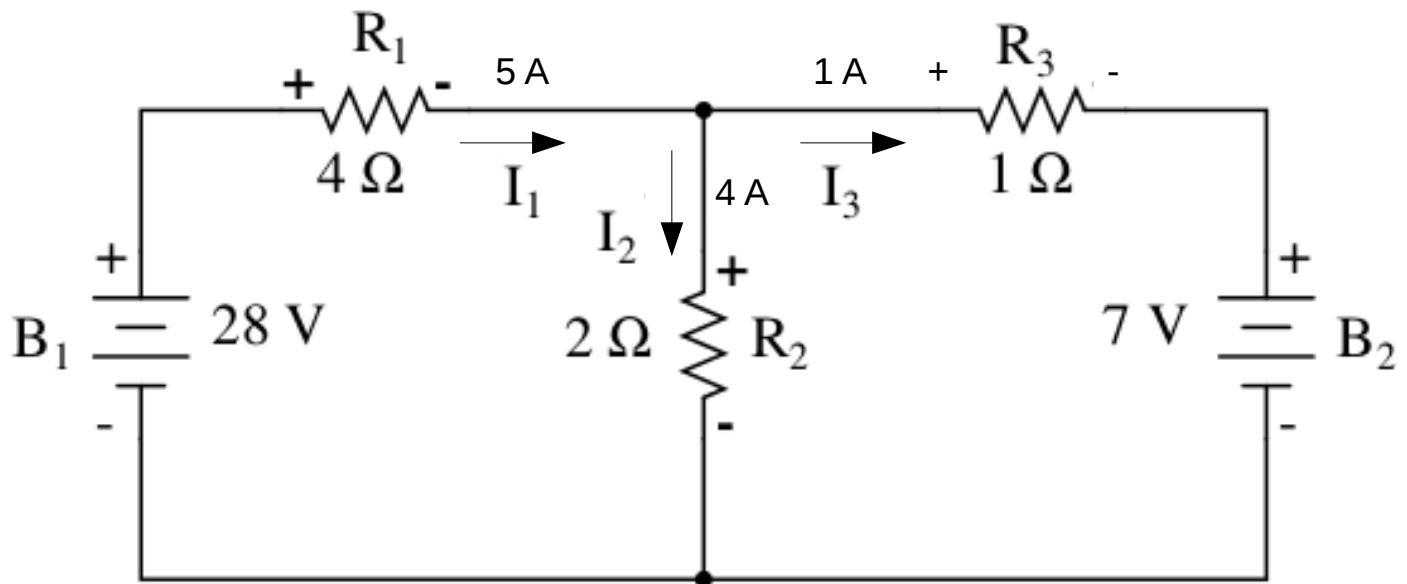Volviendo al circuito original, se corrige la dirección de I_3 y la polaridad de la caída de tensión en R_3 .



Se observa que la corriente I_3 circula en dirección opuesta a la fuerza electromotriz de la batería B2. Esto se debe al mayor voltaje de B1, cuya corriente circula en el sentido convencional.

A pesar de que B2 está tratando de hacer circular una corriente hacia el nudo, la corriente I_3 es forzada través de B2, en contra de su fuerza electromotriz.

Conociendo las corrientes, con la Ley de Ohm se pueden calcular los voltajes que caen en las resistencias.

$$V_{R1} = 4\Omega \cdot 5A = 20V$$

$$V_{R2} = 2\Omega \cdot 4A = 8V$$


$$V_{R3} = 1\Omega \cdot 1A = 1V$$

Resumen

- Pasos a seguir para el método de análisis "Corriente de rama":
 - (1) Elegir un nudo y suponer las direcciones de las corrientes.
 - (2) Deducir una ecuación LCK que relacione las corrientes en el nudo.
 - (3) Marcar las polaridades de caída de tensión de las resistencias de acuerdo con las corrientes supuestas.
 - (4) Deducir las ecuaciones LVK para cada malla del circuito, sustituyendo las caídas de tensión en las resistencias, por el producto IR correspondiente..

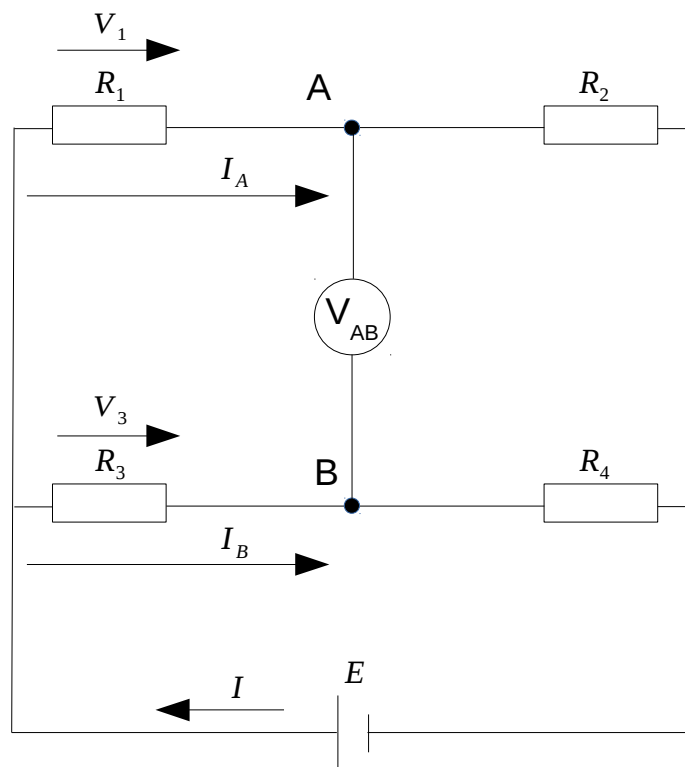1.3 Circuitos de puente

Los circuitos de puente están constituidos por dos divisores de tensión conectados en paralelo.



Se dice que el puente está en equilibrio, cuando las tensiones V_1 y V_3 son iguales. En este caso, no hay tensión entre los puntos A y B, que forman la diagonal del puente. La condición para


que el puente esté en equilibrio es $\frac{R_1}{R_2} = \frac{R_3}{R_4}$.

Si una de las resistencias cambia de valor, deja de cumplirse la condición $\frac{R_1}{R_2} = \frac{R_3}{R_4}$ y se produce una tensión V_{AB} entre los puntos A y B.

$$\text{de } I_A = \frac{V_{R1}}{R_1} = \frac{E}{R_1 + R_2} \rightarrow \frac{R_1}{R_1 + R_2} \cdot E = V_{R1} \text{ y } I_B = \frac{V_{R3}}{R_3} = \frac{E}{R_3 + R_4} \rightarrow \frac{R_3}{R_3 + R_4} \cdot E = V_{R3} ,$$


$$\text{Condición de equilibrio } V_{R1} = V_{R2} \rightarrow \frac{R_1}{R_1 + R_2} = \frac{R_3}{R_3 + R_4} \rightarrow \frac{R_1}{R_2} = \frac{R_3}{R_4}$$

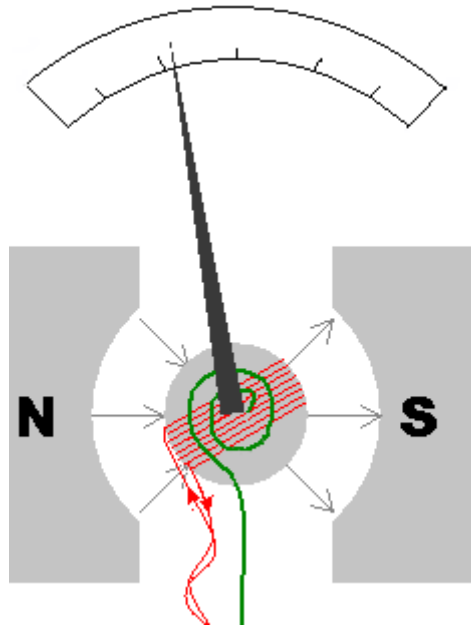El puente de Wheatstone se utiliza para la medición de resistencias. En la diagonal del puente se conecta un instrumento de medida llamado galvanómetro. El galvanómetro dispone de una aguja montada sobre una bobina. La aguja se mueve hacia un lado u otro, al circular corriente por la bobina.



Esquema de principio de un galvanómetro

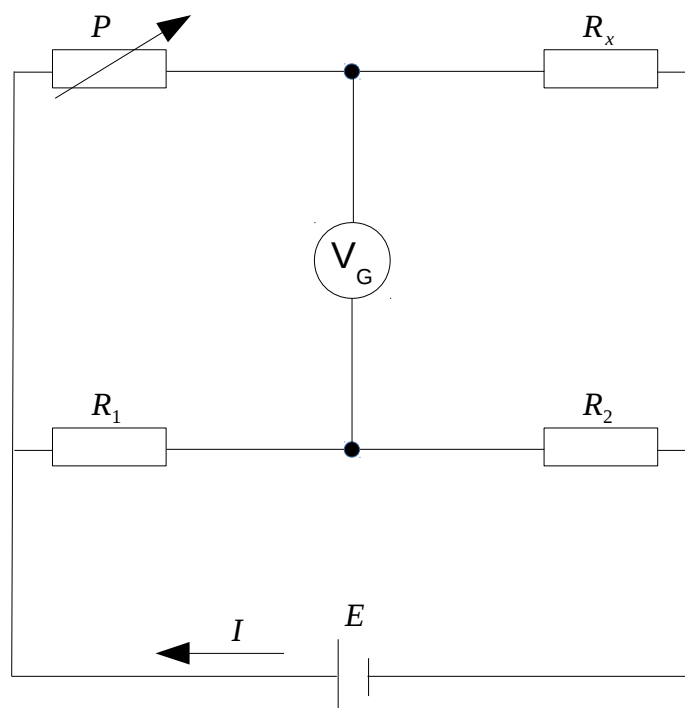
<https://es.wikipedia.org/wiki/Galvan%C3%B3metro>



Para averiguar la resistencia R_x , se ajusta el potenciómetro P hasta reducir la tensión de la diagonal V_G a cero. El Potenciómetro debe disponer de una escala, en la que se pueda leer su valor de ajuste. Conociendo el valor de resistencia ajustado en el potenciómetro R_P y los valores de las resistencias R_1 y R_2 , se calcula

$$R_x = R_P \cdot \frac{R_2}{R_1}$$

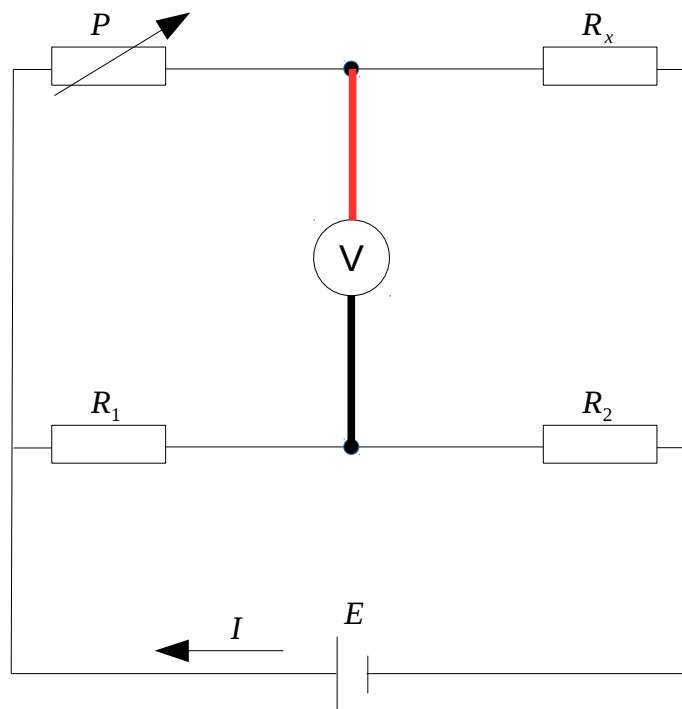
En vez de un galvanómetro, en la diagonal se puede conectar un polímetro ajustado para medir tensión ([vídeo](#)).




En este caso, el valor de tensión será positivo cuando $\frac{P}{R_x} < \frac{R_1}{R_2}$ y negativo cuando $\frac{P}{R_x} > \frac{R_1}{R_2}$

El polímetro marcará 0 V cuando $\frac{P}{R_x} = \frac{R_1}{R_2}$
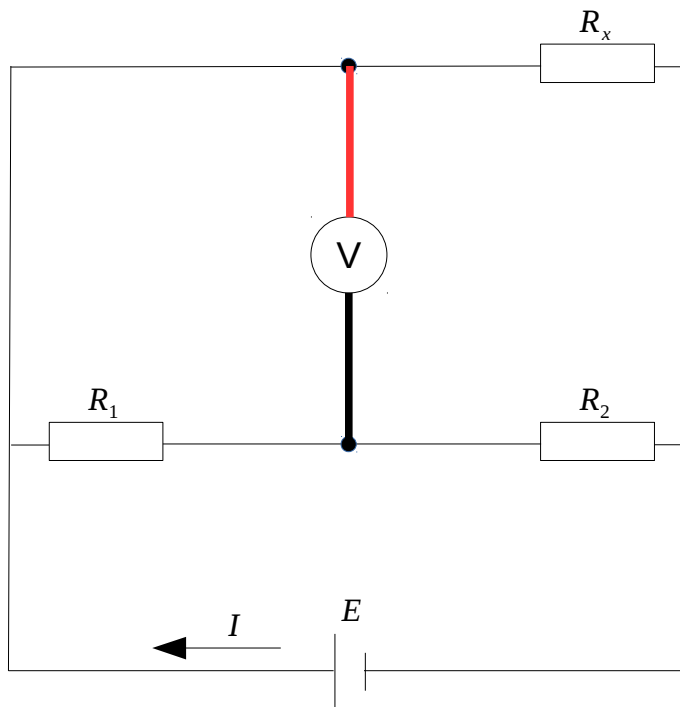
$$R_x \gg P \rightarrow V = E - E \cdot \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2} \right) \text{ con } R_1 = R_2 \rightarrow V = E \cdot 0,5$$



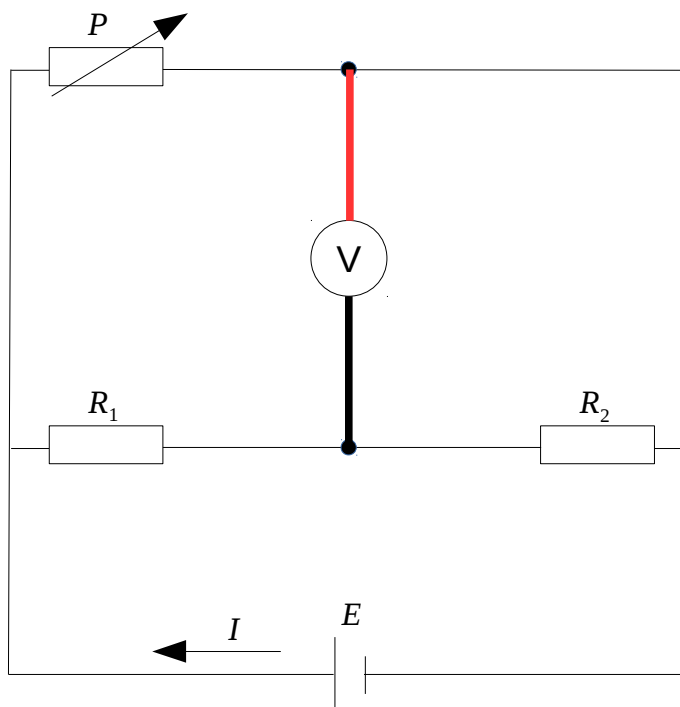
$$R_x \ll P \rightarrow V = -E \cdot \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2} \right) \text{ con } R_1 = R_2 \rightarrow V = -E \cdot 0,5$$



1.4 Ejercicios

Ejercicio 1.4-1

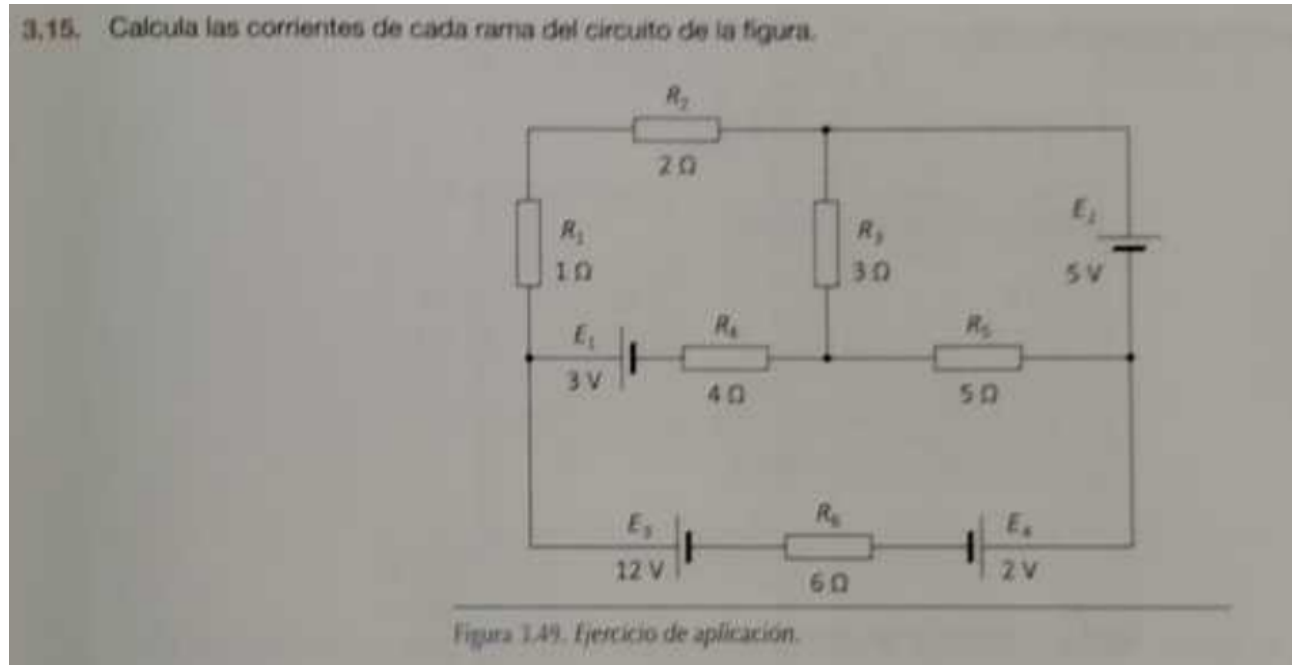


[Solución ejercicio 3.15](#)

Ejercicio 1.4-2

(Libro ejercicio 3.11)


Calcula las corrientes de cada rama del circuito.

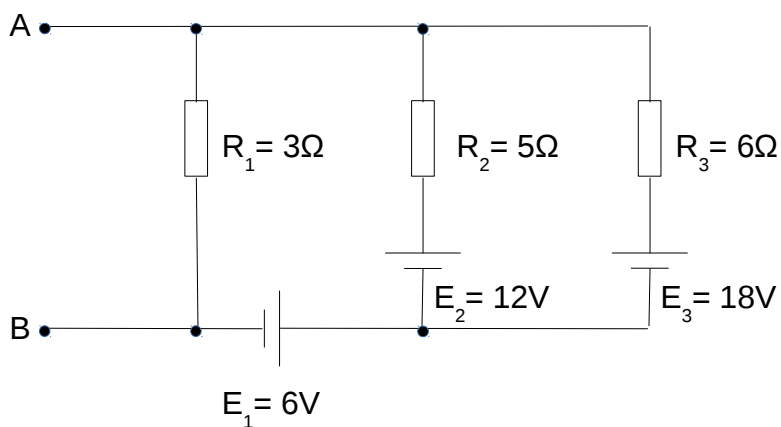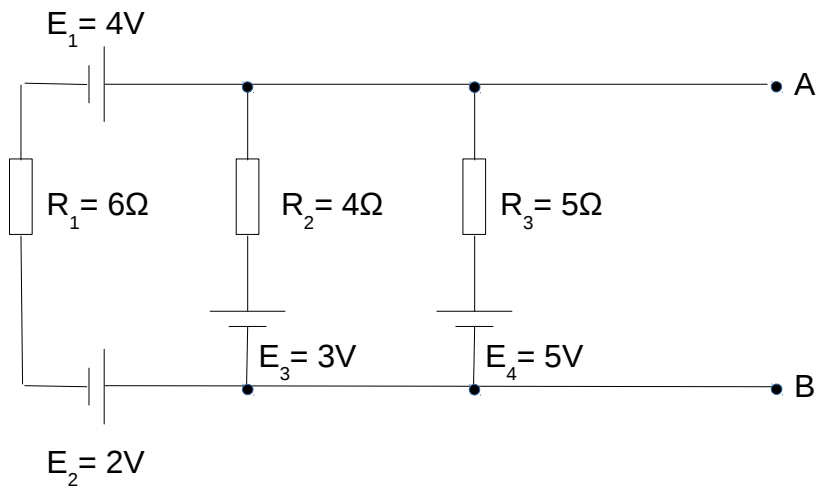

Ejercicio 1.4-3


(Libro ejercicio 3.12)

Calcula las corrientes de cada rama del circuito.

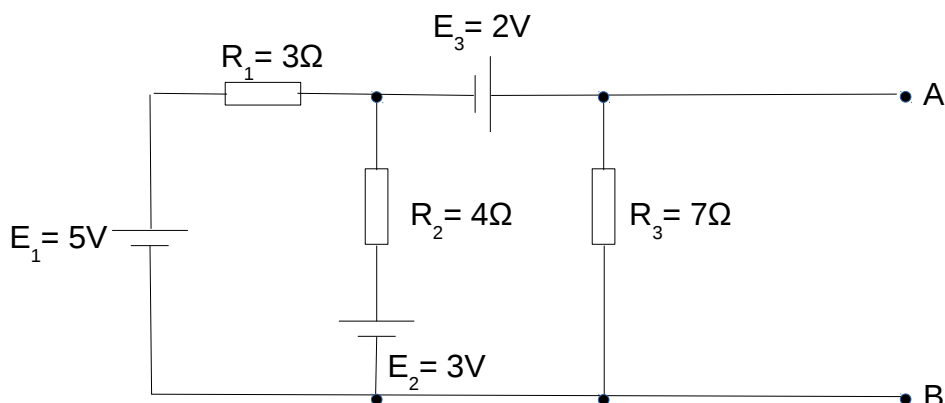**Ejercicio 1.4-4**

(Libro ejercicio 3.13)

Calcula las corrientes de cada rama del circuito.



1.5 Soluciones


Solución ejercicio 1.4-2

$N1: I_a - I_b - I_c = 0A$
 $N2: -I_a + I_d = 0A$
 $M1: -I_a \cdot R_1 - I_c \cdot R_2 - 12V - 6V = 0V$
 $M2: -I_b \cdot R_3 - 18V + I_c \cdot R_2 + 12V = 0V$

I_a	I_b	I_c	I_d	
1	-1	-1	0	0
-1	0	0	1	0
-3	0	-5	0	18V
0	-6	5	0	6V

$I_a = -76/21 A$
 $I_b = -46/21 A$
 $I_c = -10/7 A$
 $I_d = -76/21 A$

Solución ejercicio 1.4-3

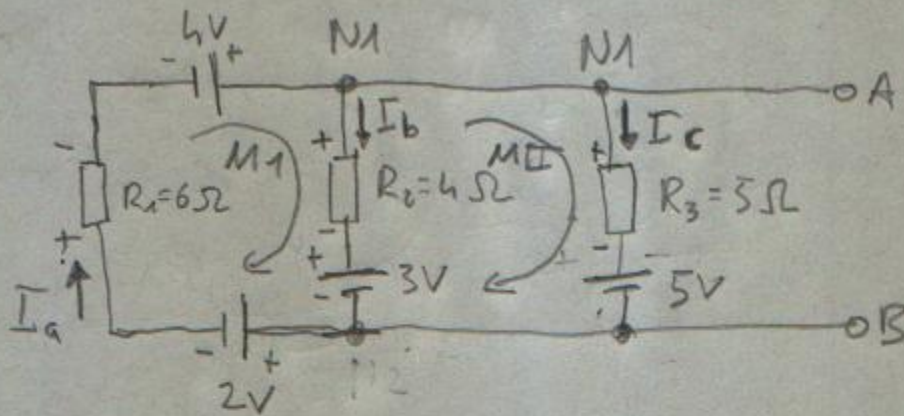

$$N1: I_a - I_b - I_c = 0 \text{ A}$$


$$M1: -I_a R_1 + 4V - I_b R_2 - 3V - 2V = 0V$$

$$M2: I_b R_2 - I_c R_3 - 5V + 3V = 0V$$

I_a	I_b	I_c	
1	-1	-1	0
-6	-4	0	1
0	4	-5	2

$$\Rightarrow \begin{aligned} I_a &= -\frac{17}{74} \text{ A} \\ I_b &= \frac{7}{74} \text{ A} \\ I_c &= -\frac{12}{37} \text{ A} \end{aligned}$$

Solución ejercicio 1.4-4

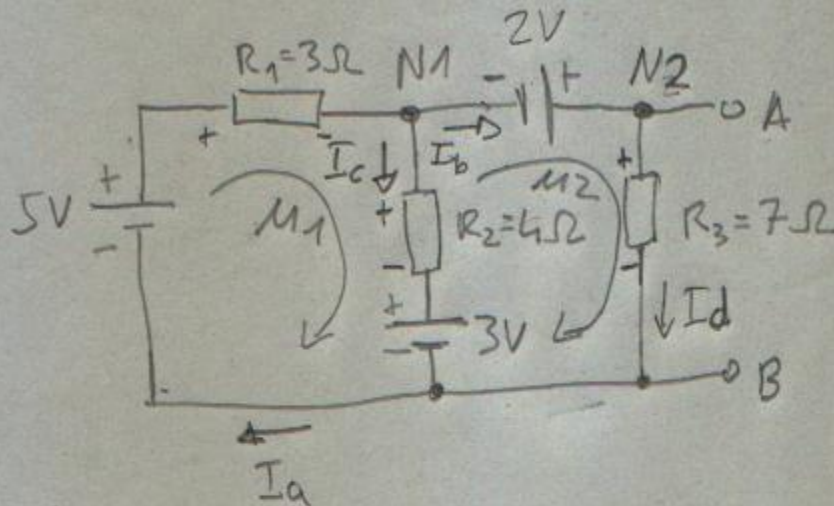

$$N1: I_a - I_b - I_c = 0 \text{ A}$$

$$N2: I_b - I_d = 0 \text{ A}$$

$$M1: 5\text{V} - I_c R_1 - I_c R_2 - 3\text{V} = 0\text{V}$$

$$M2: 3\text{V} + I_c R_2 + 2\text{V} - I_d R_3 = 0\text{V}$$

I_a	I_b	I_c	I_d	
1	-1	-1	0	0
0	1	0	-1	0
-3	0	-4	0	-2
0	0	4	-7	-5

$$I_a = \frac{42}{61}$$

$$I_b = \frac{43}{61}$$

$$I_c = -\frac{1}{61}$$

$$I_d = \frac{43}{61}$$

Estos apuntes son una adaptación de “[Lessons in electric circuits volume 1 DC](#)”, del autor Tony R. Kuphaldt.

Traducción y adaptación Paulino Posada

Traducción realizada con la versión gratuita del traductor www.DeepL.com/Translator