	CIFP NAUTICOPESQUERA	Curs: 2024-25
	Avaluació Mòdul: OME - B	Grup: MAP33A
		Data: 27/02/25

Nom del alumne/a:

Qualificació:


Criteris de qualificació:

Temps: 90 min

Observacions: Cada nombre sense unitat resta 1 punt

Exercici 1:

2 p

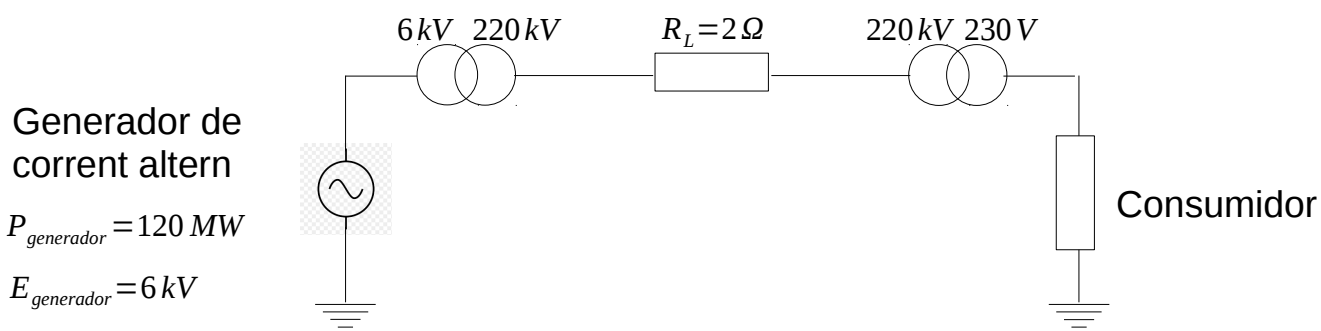


a) Quina potència es perd en la resistència de la línia?

$$I_{\text{línia}} = \frac{120 \text{ MW}}{220 \text{ kV}} = 0,545 \text{ kA} \rightarrow P_{R-\text{línia}} = I_{\text{línia}}^2 \cdot R_{\text{línia}} = (0,545 \text{ kA})^2 \cdot 2 \Omega = 0,594 \text{ MW}$$

b) Quin és el rendiment del transport elèctric entre generador i consumidor?

$$\eta = \frac{P_{\text{consumidor}}}{P_{\text{generador}}} = \frac{119,4 \text{ MW}}{120 \text{ MW}} = 0,995 \rightarrow 99,5\%$$


	CIFP NAUTICOPESQUERA	Curs: 2024-25
	Avaluació Mòdul: OME - B	Grup: MAP33A
		Data: 27/02/25

Exercici 2:

1 p

Un conductor es mou tallant un camp magnètic.


- Indica la direcció del corrent en l'espina (direcció del corrent convencional).
- Indica la polaritat en els punts.

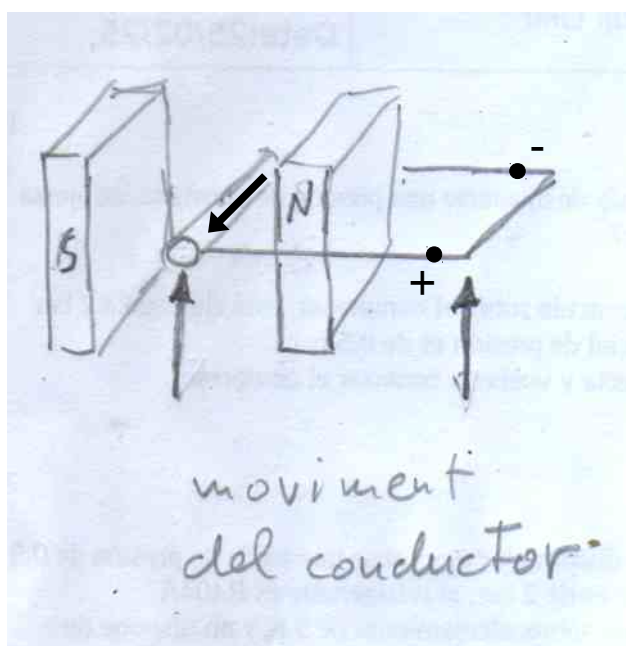

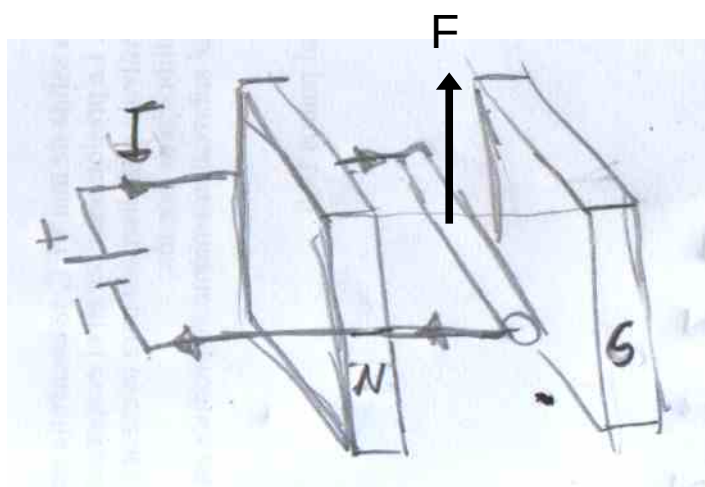
Exercici 3:

1p

Indica en quina direcció actua la força causada pel corrent?







	CIFP NAUTICOPESQUERA	Curs: 2024-25
	Avaluació Mòdul: OME - B	Grup: MAP33A
		Data: 27/02/25

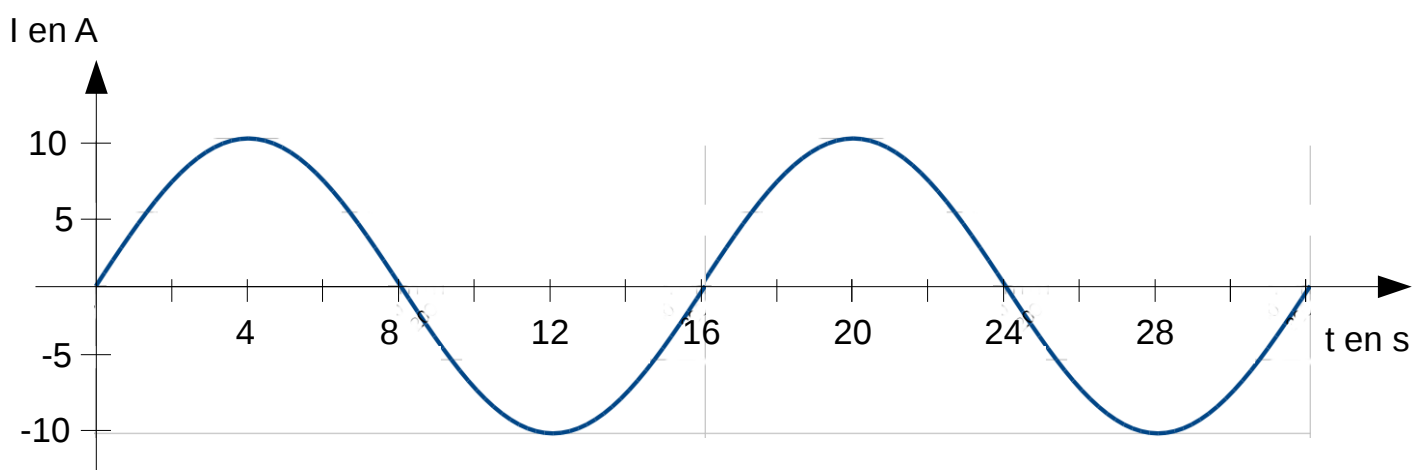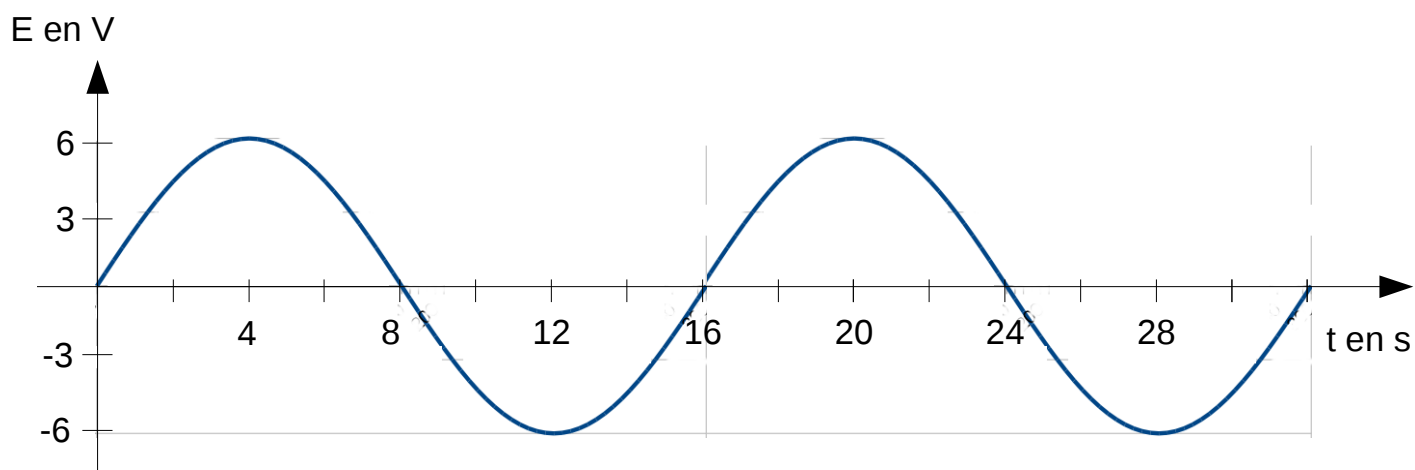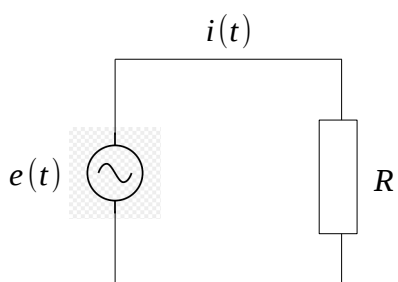Exercici 4:

2 p

En una resistència s'han mesurat les ones de tensió i corrent mostrades als gràfics.



	CIFP NAUTICOPESQUERA	Curs: 2024-25
	Avaluació Mòdul: OME - B	Grup: MAP33A
		Data: 27/02/25

- a) Indica el període T , la freqüència f , la velocitat angular ω , els valors màxims (pèc) de les ones i el valor de la resistència R .

$$T = 16 \text{ s} \quad , \quad f = \frac{1}{T} = 0,0625 \text{ Hz} \quad , \quad \omega = 2 \cdot \pi \cdot f = 2 \cdot \pi \cdot 0,0625 \text{ Hz} = 0,393 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$$

$$\hat{I} = 10 \text{ A} \quad , \quad \hat{E} = 6 \text{ V} \quad \rightarrow \quad R = \frac{\hat{E}}{\hat{I}} = \frac{6 \text{ V}}{10 \text{ A}} = 0,6 \Omega$$

- b) Calcula tensió i corrent per $t = 25 \text{ s}$.

$$\text{angle en rad} = \omega \cdot t = 0,393 \frac{\text{rad}}{\text{s}} \cdot 25 \text{ s} = 9,82 \text{ rad}$$


$$\text{angle en graus} = 9,825 \text{ rad} \cdot \frac{360^\circ}{2 \cdot \pi \text{ rad}} = 562,5^\circ = 360^\circ + 202,5^\circ$$

$$i(t = 25 \text{ s}) = 10 \text{ A} \cdot \sin\left(0,393 \frac{\text{rad}}{\text{s}} \cdot 25 \text{ s}\right) = 10 \text{ A} \cdot \sin(9,825 \text{ rad}) = -3,9 \text{ A}$$

$$e(t = 25 \text{ s}) = R \cdot i(t = 25 \text{ s}) = 0,6 \Omega \cdot (-3,9 \text{ A}) = -2,3 \text{ V}$$

- c) Dibuixa els vectors de tensió i corrent al diagrama per $t = 25 \text{ s}$.

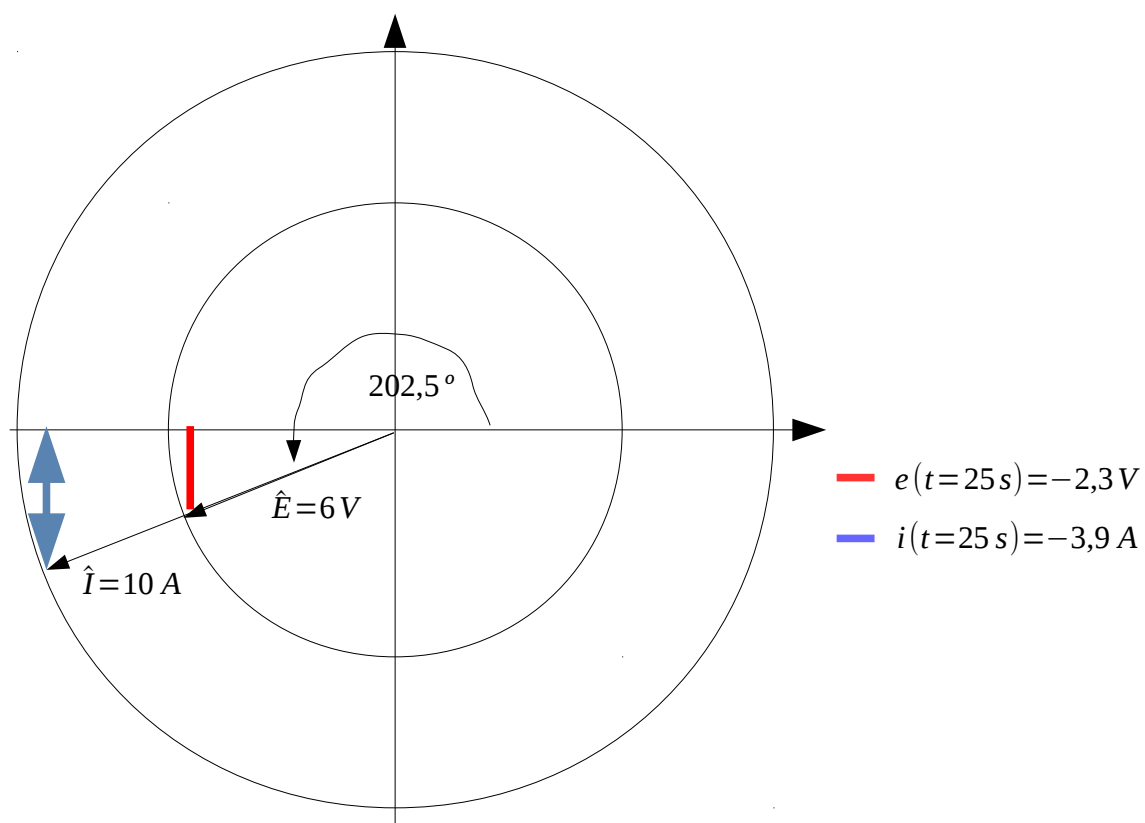- d) En el diagrama de vectors mostra quina distància correspon a $i(t = 25 \text{ s})$ i quina a $e(t = 25 \text{ s})$



Puntuació màxima 6 p